

# Radiový KONSTRUKTÉR Svazarmu

Plánky a návody Amatérského radia



ROČNÍK II • 1956 • ČÍSLO 8

## NAD JEDNÍM ROZEBRANÝM MĚŘIDLEM

Ono se řekne „upravit inkurantní měřidlo“! Přečteš si článek, že z vrakového měřidla se dá zhotovit docela užitečný měřicí přístroj, vzpomeneš si, že něco takového leží kdesi v krabici, jedno nedělní dopoledne praskne na hledání a odpoledne na rozoprování ubohého budíčku. Což o to, vestavěný odpor se ještě snadno vyjme a plechová ručka se také jednoduše odštípne. Ale je večer a měřidlo stále ještě leží amputované, v hluboké narkose, ba zdá se, že nastala klinická smrt. Neboť kam do těch jemných vlásků a ložiseček ztvrdlé chlapské prsty! A tu si vzpomeneš, jak žena tuhle šikovně vytáhla klukovi z dlaně zadřenou třísku a v tu chvíli svitne pacientovi přece jen naděje na další dlouhý život. Po troše přemlouvání nechá svetr a sedne s pincetou k oběti radioamatéra. Hoj, jak jen ty drobné prsty hrají, bez chvění zasunují šroubečky na pravé místo – slyš, holka, hodinář by to nedovedl lépe! – Je ráda – kdo by rád neslyšel chválu – a za těch pár slov uznání pomůže ochotně příště zase tam, kde nestačí ruka mužská. A když se na to tak díváš, podivíš se. Dívá se na tvého koníčka tak trochu svrchu – každý mužský je přece klukem až do osmdesátky –, ale už ví, že omega není megohm a když už si někdy nevíš rady, suše (a kupodivu, zcela správně) podotkne, že nemáš zapnutý proud. Vida, má porozumění, a když tak někdy v zápalu vyprávím o piko-faradech celý večer, vydrží to. Šikovné ruce taky má. A proč tedy, ptám se, je tak málo žen-amatérek, které by se zabývaly stavbou radiozařízení? Proč je na radioamatérských výstavách tak málo exponátů, pod nimiž by byla cedulička s jménem, končícím na -ová?

Vždyť teď právě proběhlo několik krajských výstav a nedá se říci, že by oplývaly vystavovatelkami. Svádět to na jiné založení ženské mentality by bylo dosti pohodlné a neopodstatněné. Vždy se často člověk přesvědčí, že ženy o radiotechniku také mají zájem. Spíš najdeme vysvětlení na kursech radistek-operátorek, kde je vždycky před zkoušením radiotechniky velká hrůza. Neděláme si to přeci jenom my, mužští? Neděláme z té trochy počítání – ostatně většinou to je jen sečítání a násobení, tedy to, co obratně dělá každodenně každá žena při nákupu – a z té trochy kreslení – i to ženy dobře svedou, někdy lépe než mužští – a trochy šroubování a pájení – to jsme zrovna viděli při opravě měřidla – moc velkou vědu? Ono v tom bude jistě kus mužského Velkého Mysteria a když se sejdeme, mluvíme o svých záležitostech tak, že ze všeho číší sice nevyslovená, ale tvrdě dodržovaná zásada: Ženy s cesty, teď přicházejí ke slovu chlapi! Nedivme se, po mnohá staletí pěstovaná nadřazenost mužů nad ženami zanechává stopy dodnes jak v ženách, tak v mužích. A tak na jedné straně se díváme na ženy svrchu a na druhé straně voláme ženy do svých řad. Voláme, ale nepřesvědčivě – a proto je konstruktérka na výstavě bílou vranou. S těmi staršími to půjde těžko, ale musíme rychle změnit svůj postoj vůči mládeži, která není zatížena předsudky. Zavedení ručních prací na školách poskytuje svazarmovským radistům výbornou příležitost, podchytit zájem o techniku u děvčat včas. Přiblížíme-li jim techniku lidsky, ne mužsky, máme o příliv děvčat do Svazarmu a do radioamatérského hnutí v příštích letech bohatě postaráno.

# VÝPOČET A KONSTRUKCE MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

J. T. Hyan

Jak již bylo na stránkách tohoto časopisu několikrát řečeno, základem úspěšné amatérské práce jsou měřicí přístroje s dostatečnou přesností. Otázka měřidel vyvstává před domácím pracovníkem tím více, čím složitější konstrukcí se zabývá. Je sice pravdou, že mnohému z nás se podařilo sestavit a zkonstruovat více či méně dobrých přijímačů či jiných přístrojů, a to jen s jednoduchými pomůckami či mnohdy jen s „cejchovaným šroubovákem“, přesto však potřeba dobrých měřidel je nepopíratelná.

Podmínkou úspěchu je tedy vlastnictví těch nejdůležitějších měřidel, (jako je ohmmetr, volt-ampérmetr a pod.), nebo možnost těchto přístrojů používat – na příklad v některé základní organizaci nebo radioklubu Svazarmu.

Je pochopitelné, že dílna radioamátora je omezena finančními prostředky. Nebude tedy naším zájmem stavět zařízení drahá a úzce specialisovaná, ale zařízení běžná, s dostačující přesností  $5 \div 10 \%$  a pokud možno lehká a malých rozměrů. V následujícím budou uvedeny theoretické zásady běžných měřidel a probrána jejich konstrukce a výpočet.


Základem dále popisovaných přístrojů budou měřidla s otočnou cívkou, t. zv. Deprèz-d'Arsonval, jež využívají k měření elektrického proudu síly, která působí na vodič uložený napříč směru magnetického pole, ovšem jen tehdy, prochází-li tímto vodičem elektrický proud. Důležité však pro nás je to, že měřený proud je přímo úměrný výchylce ručky měřidla, z čehož vyplývá, že stupnice přístroje je tedy rovnoměrná. Další vlastností přístroje s otočnou cívkou je, že udává i směr procházejícího proudu, t. j. polaritu. Proto též jsou vývody měřidla označeny (+) a (—), abychom omylem nezaměnili přívody a eventuálně tak nedošlo k ohnutí či ulomení

jemné ručky. Měřidlo tedy reaguje na změny proudu jak co do velikosti, tak i co do směru. Protože však celý systém je jednak tlumen (aby se zabránilo kývání ručky kol výsledné hodnoty), jednak vlastní setrvačností nestačí sledovat okamžité výchylky, zaznamenává při rychlých změnách velikosti proudu jen střední hodnotu.

Z toho vyplývá, že se hodí jen pro měření stejnosměrného napětí či proudu, pro střídavé se dá použít jen s usměrňujícím doplňkem a dalšími vyrovnávacími členy (viz dále).

Abychom si udělali o tomto měřidle správný názor, popíšeme si je podrobněji. Na obr. 1 vidíme axonometrický pohled na měřidlo. Mezi pólovými nastavci magnetu se pohybuje na kovovém rámečku cívka, tvořící vodič. Cívkou probíhá hřídelík, který je na obou koncích uložen v ložiskách, obvykle rubínových. Tato ložiska jsou nastavitelná, aby se dal seřídít správný tlak na oba hroty hřídelíku. Zavedeme-li tedy proud do cívky, vychýlí se tato do příslušné polohy. Proud do cívky přivádíme jemnými spirálkami, které taktéž vracejí ručku po vypnutí proudu do nulové polohy. Spirálky jsou vinuty proti sobě, aby byla vykompensována tepelná roztaživost. Malé a levné přístroje mají nastavenou nulu jednou provždy polohou těchto spirálek. Přístroje dražší a přesnější jsou obvykle opatřeny nulovou korekcí. Horní spirálka je upravena tak, že se s ní dá v malých mezích pohybovat a tak nastavit ručku, kterou nese cívka, přesně na nulu. Kovový rámeček, který nese vinutí, tvoří závit nakrátko, indukuje se v něm při pohybu cívky napětí působící proti směru ručky a tak tvoří tlumení proti jejímu nežádanému kývání. Toto tlumení se též dá zvětšit připojením paralelního odporu k cívce přístroje, zmenší se nám však citlivost.

PROVEDENÍ MĚŘIDLA S OTOČNOU CÍVKOU

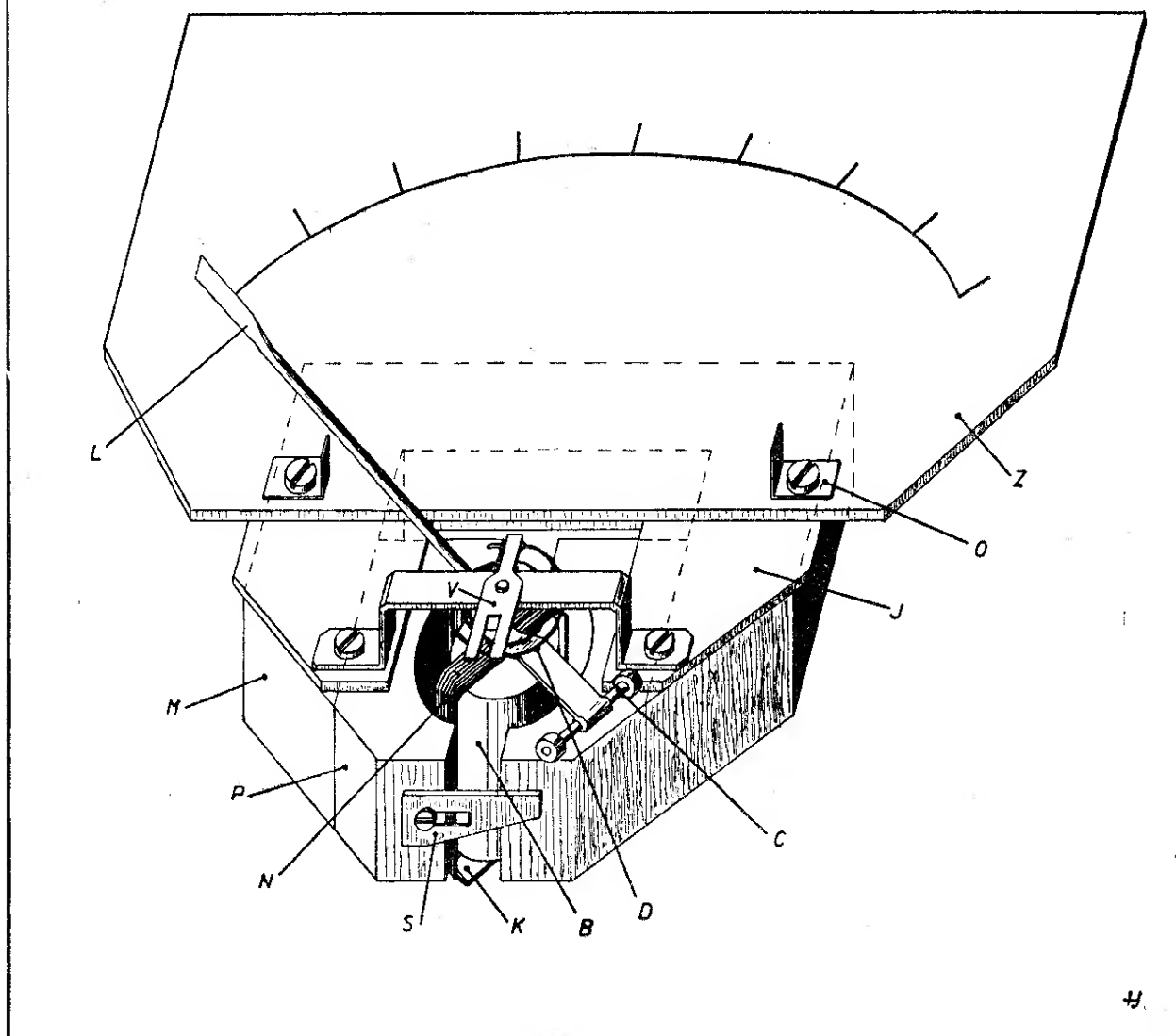

Obr. 1.

*L – Nožový ukazatel, M – magnet, P – pólové nástavce, N – vinutí cívky, S – magnetický bočník (nastavovatelný), K – hliníkový rámeček systému, B – nosný bubínek s ložisky a seřizovacím mechanismem. (Tímto mechanismem lze nastavit nejsprávnější tlak ložisek na hroty hřídelíků tak, aby ukazatel měl po celé své dráze plynulý chod). C – prodloužení ukazatele s vyvažovacími závažíčky, D – spirálka, V – regulace nulové polohy, J – nosná deska systému, Z – stupnice, O – krajní zarážky.*

Ručka je tvořena jemným skleněným či silonovým vláknem nebo lehkou hliníkovou trubičkou na jedné straně upravenou v nožový hrot. Na druhé straně je ručka vyvážena malými závažíčky (obvykle je tvoří dvě matičky na dvou vybíhajících raménkách opatřených zá-


vity). Toto vyvážení je nutné, aby přístroj v jakékoliv poloze ukazoval v klidu vždy na nulovou polohu. Vyvážení ručky je prováděno pro tu polohu, v které se pak bude hotového přístroje používat, a to buď pro polohu ležatou neb svislou. Na každém přístroji je na

stupnici vyražena značka, pro kterou polohu je přístroj určen k montáži. Značky, s nimiž se u měřicích přístrojů setkáváme, jsou na obrázku na IV. str. obálky.

Pro přesnější odečítání jsou některé přístroje vybaveny zrcátkem. Při čtení výchylky ručky vidíme v zrcátku, které je umístěno pod stupnicí, odraz ukazatele, a tak vylučujeme chybu, která by jinak vznikla paralaxou, t.j. šikmým pohledem. Dále si všimneme u magnetických nástavců malého železného plíšku. Tento plíšek je položen přes pólové nastavce tak, že zkratuje magnetické pole a tím snižuje citlivost přístroje. Tímto plíškem můžeme v malých mezích vyrovnávat citlivost přístroje. Uplatnění tohoto magnetického bočníku nacházíme jednak u ohmmetrů, kde jím vyrovnáváme stárnutí baterie, jednak u samotných továrních přístrojů, u nichž po nějakém čase se projevila ztráta citlivosti vlivem použití nevystaralých magnetů. (Podle dosavadních zkušeností hotové magnety pro měřicí přístroje mají být skladovány před montáží a cejchováním až čtyři roky.)

### Ohmmetry

Ohmmetry jsou přístroje, které s vestavěným zdrojem měří velikosti odporů podle Ohmova zákona, a to jak odporů ohmických, tak i jalových. V praxi používáme ohmmetry většinou při měření ohmických odporů, kapacity měříme raději na nějakém můstku, což je značně přesnější, třebaže zdlouhavější. Rozlišujeme ohmmetry na napěťové, jichž používáme pro měření velkých odporů ( $1\text{ k}\Omega \div 1\text{ M}\Omega$ ), a na ohmmetry proudové, kterými měříme odpory malých hodnot ( $10\ \Omega \div 1000\ \Omega$ ).

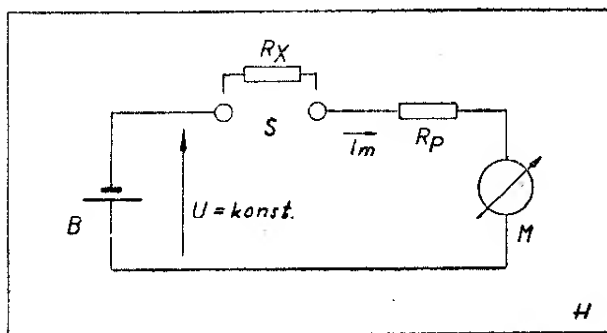

Obr. 2.

### Napěťový ohmmetr

Na obr. 2 je schema napěťového ohmmetru. Jak vidíme, je celkem prosté. Skládá se ze zdroje elektrické energie  $B$ , svorek  $S$  pro připojení měřeného odporu  $R_x$ , předřadného odporu  $R_p$  a měřidla  $M$ . Odpor  $R_p$  ve spojení s měřidlem  $M$  představuje vlastně voltmetr, jehož celková výchylka je stejná nebo větší, než je používané napětí, které odebíráme z baterie  $B$ . Známe-li pak napětí baterie  $U$  a změříme-li proud protékající obvodem,  $I$ , měřidlem  $M$ , pak velikost neznámého odporu  $R_x$  je dána rovnicí

$$R_c = U/I$$

kde

$$R_c = R_x + R_p$$

Lze pak psát

$$R_x = \frac{U}{I} - R_p \quad [\text{V}, \text{A}, \Omega] \quad (1)$$

Je tedy podmínkou znalost předřadného odporu  $R_p$  včetně vnitřního odporu měřicí cívky a hlavně protékajícího proudu. Máme-li však na př. po ruce voltmetr, jehož hodnoty známe, lze zjistit velikost neznámého odporu trochu jiným způsobem. Přečteme nejprve výchylku voltmetru  $v_1$  při zkratovaném odporu  $R_x$  spojením svorek  $S$ . Tuto si poznamenejme, pak zařadíme odpor  $R_x$  rozpojením svorek a opět si poznamenejme výchylku voltmetru  $v_2$ . Výchylky na stupnici pak jsou za předpokladu stálého napětí baterie v převráceném poměru odporů v obvodu. Můžeme tedy psát:

$$v_1 : v_2 = (R_x + R_p) \cdot \frac{1}{R_p}$$


$$v_1 \cdot R_p = R_p \cdot v_2 + R_x \cdot v_2$$

$$R_p \cdot (v_1 - v_2) = R_x \cdot v_2$$

z čehož

$$R_x = R_p \cdot (v_1 - v_2) \cdot \frac{1}{v_2} \quad [\Omega, \text{V}] \quad (2)$$

Měření tedy v tomto druhém případě sestává ze dvou postupných odečtení a dosazení do vzorce. Důležité je, že stupnice měřidla, kde odečítáme výchylky, nemusí být cejchována v hodnotách skutečného napětí, stačí libovolné

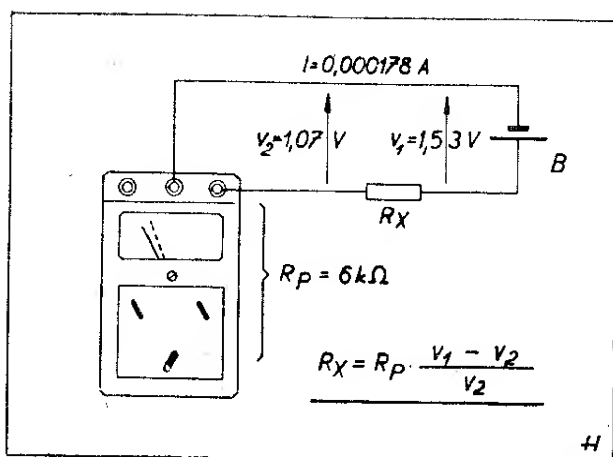

Obr. 3.

hodnoty, nutné je však, aby byla rovnoměrná. Oba způsoby měření nám nejlépe ujasní příklad.

Máme na příklad k dispozici měřicí přístroj zn. Avomet, jehož odpor je  $1000 \Omega/V$ , což znamená, že budeme-li měřit na rozsahu šestivoltovém (pochopitelně na stejnosměrném), je  $R_p$  roven šesti tisícům ohmů.

Jako zdroj nám poslouží jeden monočlánek o napětí přibližně 1,5 V. Měřený odpor zapojíme do obvodu s monočlánek, jak je patrné z obr. 3 a zaznamenejme si výchylku. Činí 1,07 V. Též si přesně změříme napětí článku – v našem případě činí 1,53 V. Vzhledem k tomu, že celková výchylka Avometu odpovídá proudu 1 mA, odpovídá napětí 1,07 V průtoku proudu 0,000178 A. Nyní již zbývá dosadit do prvního vzorce a dostaneme hledanou hodnotu.

$$R_x = (1,53/0,000178) - 6000 \pm 2600 \Omega$$

Překontrolujeme si vypočtenou hodnotu druhým způsobem, t. j. dosadíme do druhého vzorce, (aniž bychom se starali, jaký proud nám při měření přístrojem protékal) a opět obdržíme:

$$R_x = 6000 \cdot \left( \frac{1,53 - 1,07}{1,07} \right) \pm 2600 \Omega,$$


Přesnost tohoto měření závisí hlavně na přesnosti odečítání.

Pochopitelně nebudeme provádět měření výše uvedeným způsobem. Tak se provádí jen v nouzi, není-li po ruce ocejchovaný ohmmetr. Výše uvedené slouží k tomu, abychom podle výchylky

ručky v kterémkoliv bodě voltmetru (či miliampérmetru) si uměli spočítat odpovídající velikost odporu, což potřebujeme právě pro cejchování a pro přehled, jak vlastně stupnice ohmmetru bude vypadat. Zjistíme, že její průběh v rozmezí dvou dekád se velmi blíží logaritmickému průběhu, s nímž splývá velmi přesně v okolí středu stupnice. Důsledek tohoto průběhu je ten, že rozsah je poměrně veliký a dovoluje odečítat se stálou poměrnou chybou. Na obr. 4 je vynešena stupnice ohmmetru v porovnání se stupnicí voltmetru.

Jak je patrné z průběhu stupnice, je rozsah ohmmetru  $0,1 \div 10 R_x$ . Uvážíme-li, že výchylka  $v_1$  se volí tak, aby byla celou výchylkou měřidla, pak vyplývá z jednoduché úvahy, že  $R_p$  bude roven právě  $R_x \cdot 1$ , t. j. hodnota předřadného odporu bude rovna právě té, již měřidlo ukáže při polovině plné výchylky. Zdroj pak bude muset mít napětí rovné podle Ohmova zákona  $R_p \cdot I_m$ , při čemž  $I_m$  je proud, protékající měřidlem pro plnou výchylku, a  $R_p$  je předřadný odpor včetně vnitřního odporu cívky měřicího přístroje. Dále je nutno uvést tu okolnost, že průběh stupnice nezávisí na rozsahu, takže budeme-li u vícerozsahového ohmmetru měnit rozsahy o celistvé desítkové násobitele, bude platit stále tatáž stupnice.

Chceme-li užívat ohmmetru se stupnicí ocejchovanou v ohmech pro přímé čtení, pak předpokladem správného měření je, aby napětí bylo stálé. Ze zkušenosti však víme, že napětí baterie časem klesá nebo kolísá. Tu pak máme možnost vyrovnávat pokles napětí baterie odklo-

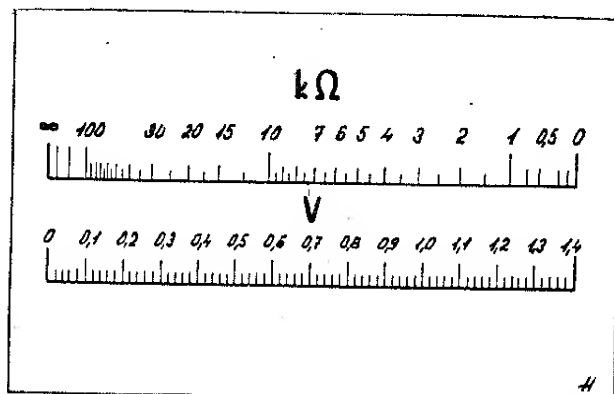

Obr. 4.

něním magnetického bočnicku měřidla, čímž se příslušně zvýší citlivost přístroje, t. j. výchylka, takže po vyregulování při svorkách *S* sepnutých nakrátko musí ručka měřidla ukazovat na nulu. Pakliže baterie již natolik zestárne, že ani tímto zásahem se nám nepodaří vyregulovat nulu, tu nezbude nic jiného, než nahradit baterii novou, jinak bychom se dopustili při dalším měření hrubých chyb. Proto před každým měřením budiž prvním úkonem překontrolování a korekce nuly.

Korekce nuly se též provádí vestavěným potenciometrem, zařazeným do série s baterií a vlastním předřadným odporem *R<sub>p</sub>*. Změnami velikosti tohoto potenciometru (jenž je vlastně zapojen jako reostat) vyrovnáváme pak pokles napětí baterie. Výpočet průběhu stupnice ohmmetru však provádíme pro napětí daleko nižší, než jaké máme k dispozici z použité baterie. To má za následek, že zmenšujeme základní rozsah, neboť pracujeme s napětím asi o 30 % nižším. Pro tuto nevýhodu byl též v dále popisované konstrukci volen bočnick magnetický, který nemá tak veliký vliv na základní rozsah.

Korekce nuly potenciometrem se provádí hlavně u sdružených měřidel, kde měřidlo mimo funkce ohmmetru využíváme též pro jiná měření, třeba jako voltmetru, ať již stejnosměrného nebo střídavého. Hlavním důvodem pro to je, že magnetický bočnick ovlivňuje citlivost celého přístroje, která se mění s polohou magnetického bočnicku, a tak při přepnutí pro jiné měření nebylo by lze zaručit správný průběh stupnice. Je-li však obvod ohmmetru s regulujícím potenciometrem jen „navěšen“ na měřidlo, pak tato nejistota mizí a měřidlem můžeme měřit bez obavy, že citlivost a tím i výchylka měřidla je nesprávná (vzhledem k ocejchování). S touto úpravou se též setkáme dále u universálního volt-ampér-ohmmetru.

### **Praktické provedení napětového ohmmetru**

Z potřeby malého a lehce přenosného přístroje vyplynula následující konstrukce kapesního ohmmetru. Jako vlastního měřidla bylo použito citlivého inkurantního mikroampérmetru o plné výchylce

rovné 250  $\mu$ A. Provedení ohmmetru je celkem jednoduchou záležitostí, konstrukční podrobnosti přístroje jsou dosti jasně patrné z připojených fotografií.

Výprodejní měřidlo v bakelitovém pouzdře má  $\varnothing$  36 mm. Tím pochopitelně byla dána velikost stupnice a délka ručky. Protože však chceme mít ohmmetr pokud možno s největší stupnicí, použijeme z přístroje jen samotného měřicího systému, který vestavíme do většího pouzdra. Tímto zásahem pak můžeme použít větší stupnice, přibude nám však navíc dosti choulostivá montáž nové delší ručky a její vyvažování. I kdybychom nechťeli zvětšovat stupnici (při použití výprodejního měřidla o dosti velkém průměru), stejně se výměně ručky nevyhneme, neboť inkurantní měřidlo i o poměrně velké citlivosti byla vybavována ručkou ve tvaru kopí, tedy dosti širokým ukazatelem, znesnadňujícím přesné čtení. Nám se však jedná o to, abychom mohli dobře odhadovat i jednotlivé části dílků stupnice, a to se nám podaří jen za použití tenké nožové ručky.

Při konstrukci nového ukazatele nesmíme zapomínat na váhu použitého materiálu. S přibývajícím vahou se totiž zvětšuje moment setrvačnosti a tím i nežádané kývání ručky. Proto se snažíme o dosažení co nejmenší váhy a tím je tedy dána konstrukce ukazatele. U továrních přístrojů je nejčastěji proveden z duté hliníkové trubičky na konci zploštělé. Vzhledem k tomu, že tento materiál pro amatérské účely není lehce dostupný, sáhli jsme po materiálu jiném, a to po silonovém vlákně. Tato vlákna získáme celkem jednoduše z některých vánočních ozdob, jichž je všude dostatek. Protože tato vlákna jsou velmi tenká, použijeme jich několik – asi 5 až 10. Abychom z nich vytvořili jediný celek, slepíme je namočením do acetonového laku. Potom protáhnutím mezi prsty odstraníme přebytečný lak a zároveň tím dáme nyní již jednomu vlákně nožovitý tvar. Barvu acetonového laku volíme červenou nebo černou, aby tím ukazatel více vynikl proti bílé stupnici. Starou ručku opatrně ustrihneme ostrými nůžkami těsně před místem jejího upevnění a na takto vzniklý pahýl při-

pevníme novou ručku zakápnutím rychle schnoucím acetonovým lakem. Protože nový ukazatel se bude váhově lišit od starého, (ručka ze silonových vláken, třebaže delší, byla v našem případě lehčí staré), musíme se ještě postarat o řádné vyvážení. Proti ručce na druhé straně je krátké raménko (jedno neb dvě), které tvoří protiváhu buď matičkami nebo u levnějších přístrojů jen kapkami cínu. V popisovaném případě byla protiváha vytvořena jen kapkami cínu, které bylo nutno opatrným pájením zmenšit.

Při všech těchto operacích se doporučuje co největší opatrnost a hlavně trpělivost. Pohyblivý systém měřidla je totiž po stránce mechanické velmi jemnou záležitostí a tak je možno při nedostatku pozornosti vyhodit cívku z ložisek nebo jinak ji poškodit. Přesto však není žádáno od čtenářů nemožné, a jak fotografie ukazují, zdařila se tato operace docela zdárně.

A nyní k vlastní konstrukci ohmmetru. Použití měřidla o výchylce 250  $\mu$ A, a napájecí baterie, tvořené jednou polovicí kulaté baterie, tedy jedním článkem o napětí 1,5 voltu, určuje celkový rozsah měřidla. Předřadný odpor zjistíme jednoduchým počtem z Ohmova zákona podle rovnice:

$$R_p = U_i / I_m \quad [\Omega, V, A] \quad (3)$$


kde  $R_p$  je hledaná hodnota předřadného odporu včetně odporu cívky měřidla,  $U_g$  je napětí baterie 1,5 V. (Pokles napětí vyrovnáváme magnetickým bočníkem.)  $I_m$  je proud měřidla, který protéká při plné výchylce. Po dosazení obdržíme, že  $R_p = 6000 \Omega$ . Po odečtení odporu cívky dostáváme:

$$R_{p''} = R_p - R_{p'} = 6000 - 750 = 5250 \Omega$$

kde  $R_{p'}$  je hodnota vnitřního odporu cívky a  $R_{p''}$  hodnota předřadného odporu (viz obr. 5).

Abychom si nyní mohli znázornit průběh stupnice, postupujeme podle rovnice (2), kterou převádíme na následující tvar:

$$R_x = R_p \cdot \frac{v_1}{v_2} - R_p \quad [\Omega, V] \quad (4a)$$

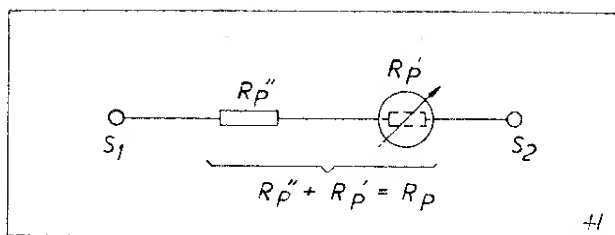

Obr. 5.

Po dosazení daných hodnot se nám rovnice zjednoduší do tvaru:

$$R_x = (9,0/v_2) - 6,0 \quad [k\Omega, V]$$

Rozdělíme-li nyní stupnici po desetínách voltu a dosadíme za  $v_2$  odpovídající výchylky, pak obdržíme průběh, který je patrný z dále uvedené tabulky.

$v_2$ -V	$R_x$ -k $\Omega$	$v_2$ -V	$R_x$ -k $\Omega$
1,5	0,00	0,7	6,85
1,4	0,42	0,6	9,00
1,3	0,93	0,5	12,00
1,2	1,50	0,4	16,50
1,1	2,18	0,3	24,00
1,0	3,00	0,2	39,00
0,9	4,00	0,1	84,00
0,8	5,25	0,0	$\infty$

Vidíme tedy, že nula leží na pravé straně a nikoliv na levé, jak tomu obvykle bývá. Dalším poznatkem z uvedeného je to, že jsme obdrželi k celým hodnotám  $v_2$  hodnoty  $R_x$  neucelené, které pro konečnou stupnici nám nejsou mnoho platné. Proto budeme nyní postupovat opačně, a to tak, že pro volené  $R_x$  budeme hledat odpovídající výchylku  $v_2$ , která se pak snadno vynese na stupnici. Postupujeme opět podle rovnice (2) upravené na tvar:

$$v_2 = \frac{R_p \cdot v_1}{R_x + R_p} \quad [\Omega, V] \quad (4b)$$

kteřá se po dosazení zjednoduší na výraz:

$$v_2 = \frac{9,0}{R_x + 6,0} \quad [k\Omega, V]$$



Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

$v_2$ — V	$R_x$ — k $\Omega$	$v_2$ — V	$R_x$ — k $\Omega$
1,5	0,0	0,50	12,0
1,475	0,1	0,428	15,0
1,45	0,2	0,391	17,0
1,385	0,5	0,346	20,0
1,362	0,6	0,250	30,0
1,342	0,7	0,1955	40,0
1,285	1,0	0,1605	50,0
1,20	1,5	0,1362	60,0
1,125	2,0	0,1185	70,0
1,00	3,0	0,0850	100,0
0,90	4,0	0,0437	200,0
0,818	5,0	0,0178	500,0
0,75	6,0	0,0000	$\infty$
0,693	7,0		
0,562	10,0		


Podle těchto vypočítaných hodnot již vynášíme stupnici na větší čtvrtku kladivkového papíru, vytáhneme tuší, popíšeme šablonku a potom ofotografujeme. Ve zvětšovací přístroji si nařídíme žádanou velikost, při čemž použijeme nejtvrdší papír, aby písmo a stupnice byly kontrastní.

Je nutno říci ještě několik slov o magnetickém bočníku. Z měřidla odmontujeme původní vyrovnávací plíšek, který je přišroubován na jednom pólovém nastavci. Magnetický bočník vytvoříme z malého kousku páskového železa, které připevníme na hřídelku opatřenou na jednom konci závitem. Tuto hřídelku uložíme do ložiska získaného ze starého potenciometru. Toto ložisko připevníme malým úhelníčkem k základní novotexové destičce, která nese veškeré příslušenství ohmmetru. Detail magnetického bočníku a rozmístění součástí je patrné z obr. 6.

Celý přístroj včetně baterie je uložen v malé trolitulové skřínce, která je seříznuta na menší hloubku. (Tyto skřínky jsou ještě nyní ke koupi v radiotechnické prodejně Pražského obchodu potřebami pro domácnost v Praze 2, Žitná ulice.) Celkové provedení je patrné z fotografie. Velikost hotového přístroje je  $74 \times 62 \times 32$  mm, což dokazuje, že je opravdu přístrojem kapesním, aniž by tím trpěla čitelnost stupnice, která i při


malých rozměrech je co největší. Skřínku nastříkáme pro lepší vzhled černým „duko“ lakem. Měřicí přístroj je možné vybudovat nezávisle na druhu skřínky, které jsou na trhu a udělat si skřínku nejvýhodnějších rozměrů. Nejvhodnějším materiálem pro naše účely bude 4 mm silná překližka.

Pozorný čtenář již jistě z předchozího zjistil, že chceme-li navrhnout ohmmetr pro měření odporů hodnot řádu megaohmů, musíme použít měřidla co nejcitlivějšího (n.p. Metra Blansko vyrábí dokonce měřidla o výchylce 10  $\mu$ A) anebo, což je obvyklejší a pohodlnější, použít zdroje o vyšším napětí. Tak u zahraničních přenosných měřidel se setkáváme s vestavěnou vysokovoltovou baterií (u nás by se dalo použít některého druhu z miniaturních destičkových anodových baterií), nebo s přístroji vybavenými buď vibrátorem nebo indukčním přístrojem, poháněným mechanicky. U přístrojů stacionárních nám pochopitelně nečiní obtíž získať vyšší stejnosměrné napětí. Základem je

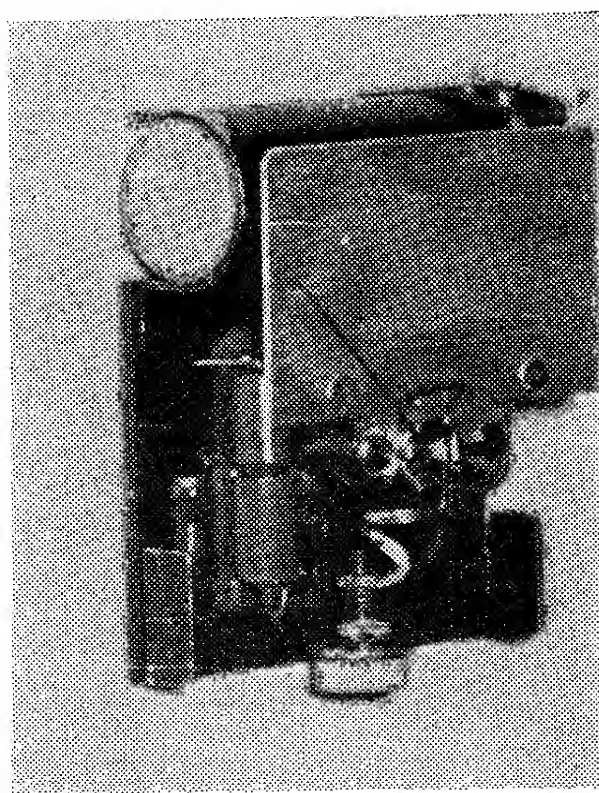


*Pohled na popisovaný ohmmetr. Dole hlavice magnetického bočníku.*



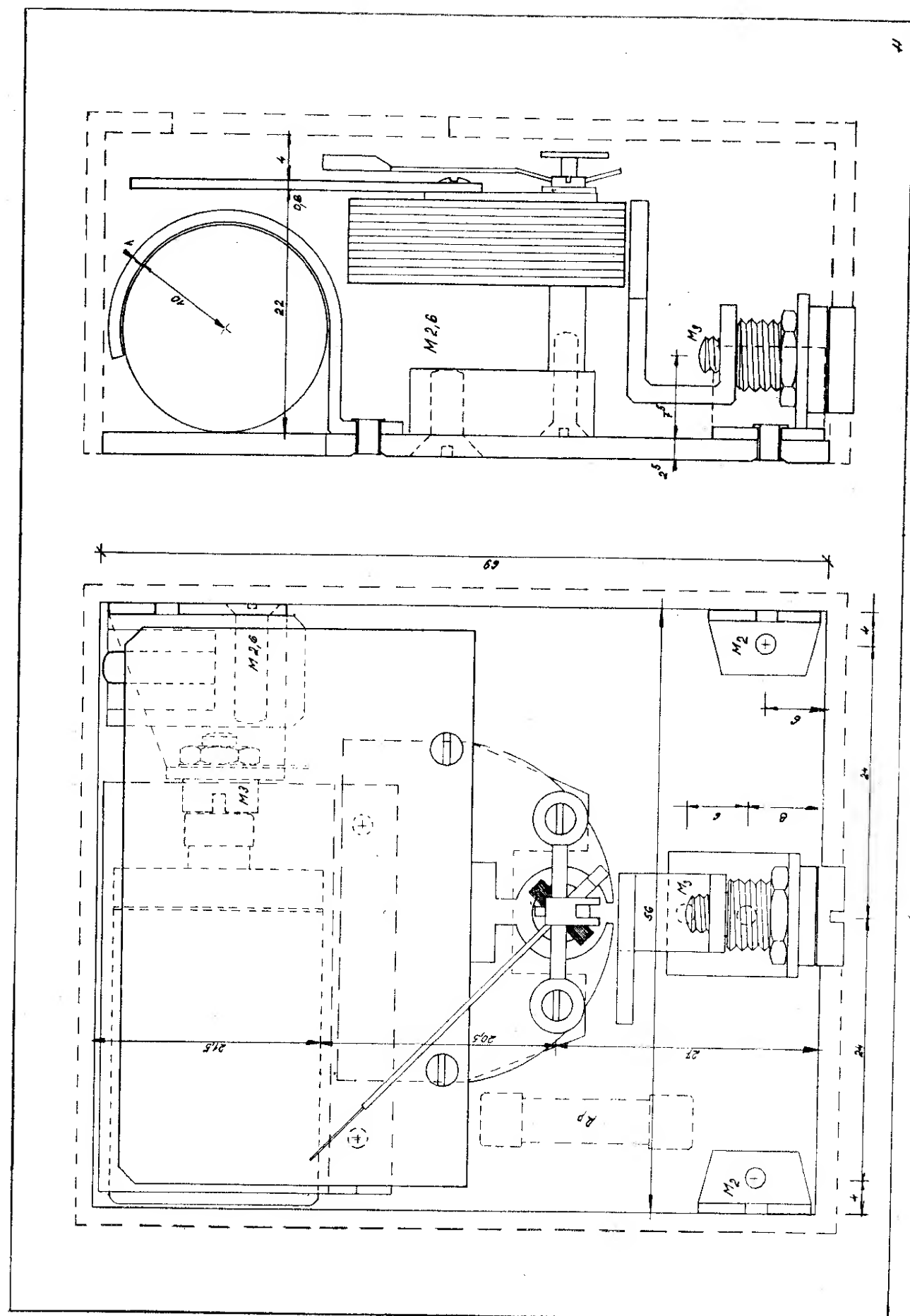


Obr. 6.

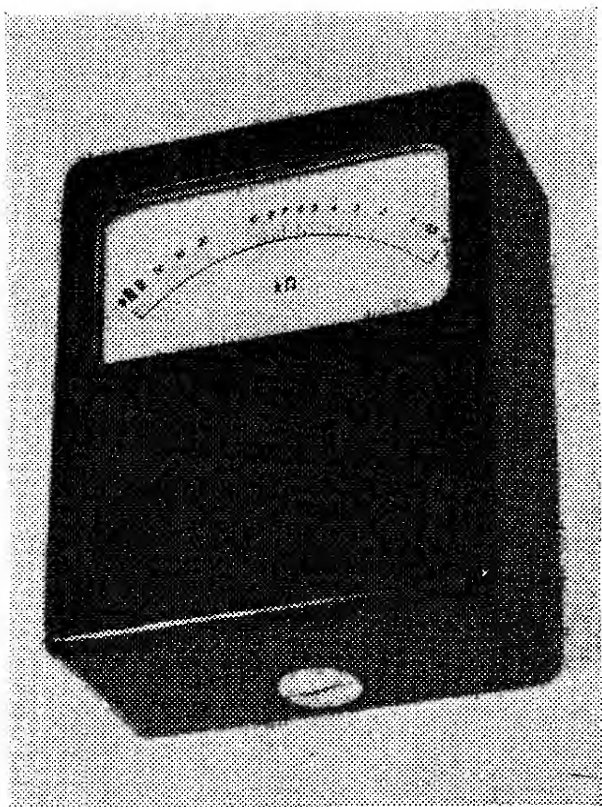

*Hotový přístroj kapesního formátu.*

transformátor, který transformuje síťové napětí na žádanou hodnotu. Usměrnění obstarává obvyklá usměrňovací elektronka nebo selenové desky. Pro úplnost je nutno uvést, že nyní se též používá elektronkových voltmetrů jako vysokoohmových měřidel. Elektronkový voltmetr má totiž vysoký vstupní odpor a pro plnou výchylku potřebuje napětí, které stačí dodávat obvyklá kapesní baterie. Těmito megaohmmetry je pak možno

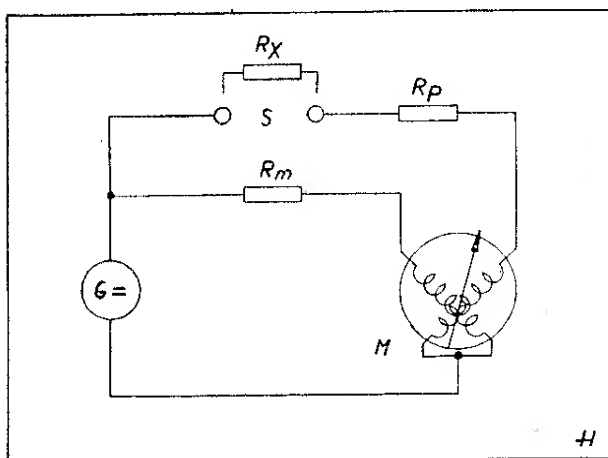

*Obr. 7.*


měřit odpory až do pěti tisíc megaohmů.

Nejčastěji megaohmmetry používají jako zdroje induktoru. Induktor dává napětí podle druhu přístroje od jednoho sta voltů až do tisíce voltů. Jeden takový megaohmmetr zahraničního provedení vidíme na dále uvedené fotografii. U starších provedení těchto přístrojů bylo důležité, aby induktor dodával stálé napětí. To však znamenalo, že obsluhující musel otáčet kličkou, pohánějící induktor ozubeným převodem, pokud možno stejnými otáčkami, což vždy nebylo zvláště výhodné. Novější přístroje, jejichž zapojení je na obr. 7, nevyžadují již přesných otáček a postačí točit induktorem jen přibližně správně.

Jak vidíme na schematu, měřidlo má dvě cívky mechanicky spojené. Jednou cívku jde proud přes předřadný odpor  $R_m$  a druhou cívku přes obvyklý odpor  $R_p$  a měřený odpor  $R_x$ . Zapojení je takové, že točivé momenty, vznikající průtokem obou proudů, působí proti sobě. Oba točivé momenty jsou úměrné napětí induktoru, takže malé odchylky otáček se bezpečně kompensují a nemají vliv na výchylku ukazatele.
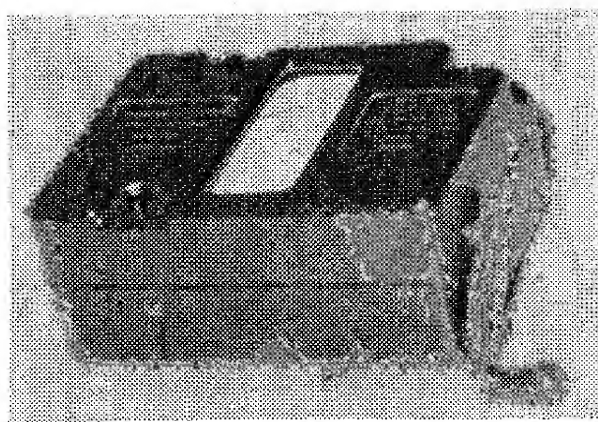
### **Proudový ohmmetr**

Na obr. 8 je schema proudového ohmmetru. Je opět celkem jednoduché; skládá se ze zdroje elektrické energie  $B$ , měřidla  $M$ , svorek  $S$  pro připojení měřeného odporu  $R_x$  a předřadného odporu  $R_p$ . Na rozdíl od napěťového ohmmetru připojuje se neznámý odpor paralelně




*Zahraniční megaohmmetr napájený induktorem.*

k měřidlu a nikoliv do serie. Z toho vyplývá, že jestliže v předešlém případě při konstantním napětí protékal odporem  $R_p$  proud nepřímo úměrný velikosti odporu  $R_x$ , v tomto případě protéká odporem  $R_p$  proud konstantní (platí za toho předpokladu, že hodnota  $R_p$  je řádově daleko větší než  $R_p'$ , takže připojení malého  $R_x$  neporušuje rovnováhu v tomto obvodu). Princip proudového ohmmetru je tento: Protože předřadným odporem  $R_p$  protéká konstantní proud  $I_k$ , protéká tentýž proud měřidlem, není-li připojen k svorkám  $S$  odpor  $R_x$ . Velikost odporu  $R_p$  volíme podle hodnot měřidla takovou, aby při určitém proudu  $I_k$  měřidlo ukázalo právě plnou výchylku  $v_1$ . Připojením odporu  $R_x$  protéká předřadným odporem  $R_p$  stále proud  $I_k$ , který se však nyní rozdělí mezi měřidlo a odpor  $R_x$ , a to nepřímo úměrně k jejich odporům. Pochopitelně, že měřidlo neukazuje žádný proud, je-li hodnota  $R_x$  nulová. Protéká-li tedy měřidlem proud  $I_m$  a měřeným odporem proud  $I_x$ , pak můžeme výše uvedené vyjádřit rovnicí:

$$\frac{I_m}{I_x} = \frac{R_x}{R_p'}$$

kde  $R_p'$  znamená vnitřní odpor měřidla. Protože však platí:

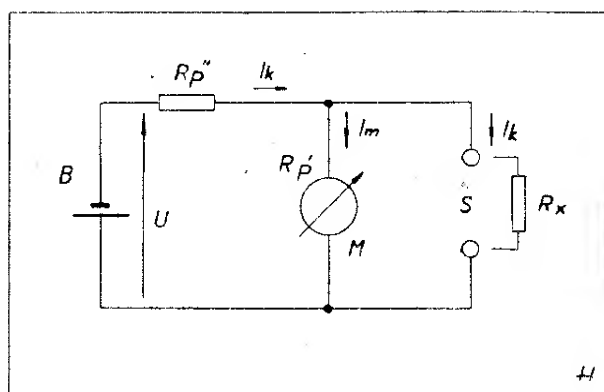

Obr. 8.

$$I_k = I_m + I_x$$

můžeme tedy psát:

$$\frac{I_m}{I_k} = \frac{R_x}{R_x + R_p'} = \frac{v_2}{v_1}$$

$$R_x \cdot v_1 = v_2 R_x + v_2 \cdot R_p'$$


$$R_x \cdot v_1 - R_x \cdot v_2 = R_p' \cdot v_2$$

$$R_x \cdot (v_1 - v_2) = R_p' \cdot v_2$$


a odtud

$$R_x = R_p' \cdot \frac{v_2}{v_1 - v_2} \quad [\Omega; V] \quad (5)$$

U proudového ohmmetru tedy porovnááme neznámý odpor  $R_x$  s odporem měřidla, který je poměrně malý. Zpravidla se  $R_p'$  pohybuje kolem hodnoty

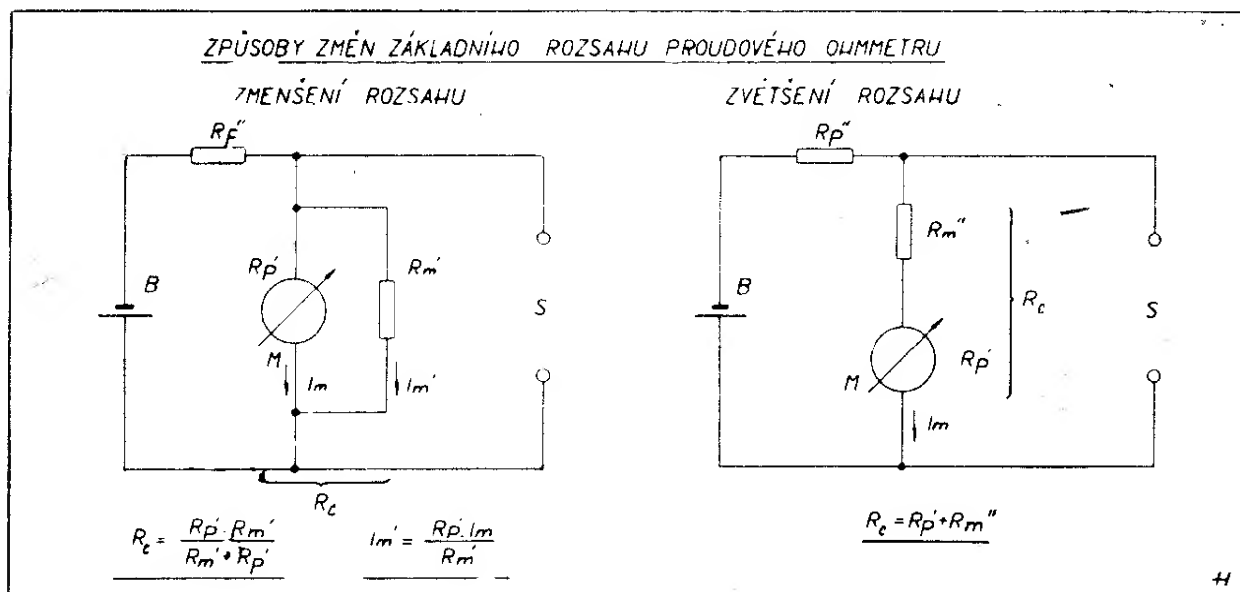

Obr. 9.

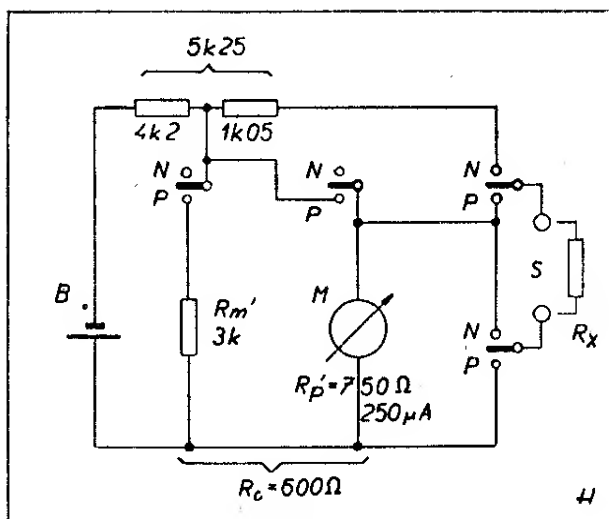

Obr. 10.

100 ohmů. Nízká hodnota vnitřního odporu měřidla pak sama určuje ve většině případů rozsah proudového ohmmetru, ačkoliv celkový odpor  $R_{p'}$  je možno snížit přidáním paralelního odporu nebo zvýšit použitím předřadného odporu. Oba způsoby jsou znázorněny na obr. 9 a budou v dále uvedeném příkladě vysvětleny. Uprostřed stupnice proudového ohmmetru je tedy opět dílek pro  $R_x$  rovný  $R_{p'}$ , na první a poslední desetinné výchylky je taktéž zhruba hodnota pro  $0,1 R_{p'}$  a  $10 R_{p'}$ . Průběh stupnice je však opačný než u napěťového ohmmetru, což znamená, že nula je nyní vlevo a hodnota pro nekonečno vpravo.

Tak kdybychom chtěli rozšířit dříve popisovaný napěťový ohmmetr směrem dolů (pro měření menších odporů), pak pomocí přepínače by bylo nutno jej zapojit jako proudový ohmmetr. Na obr. 10 vidíme zapojení se všemi hodnotami. Protože však odpor měřidla činí 750 ohmů a my chceme použít stejné stupnice, snížíme přidáním paralelního odporu celkový odpor na hodnotu 600 ohmů. Tato hodnota pak bude uprostřed stupnice, rozsah měření bude 60 — 6000 ohmů. Budou tedy platit všechny body napěťové stupnice násobené koeficientem 0,1, naproti tomu stupnici bude nutno vynést opačným směrem než napěťovou. Příklad průběhu stupnic podobného napěťového a proudového ohmmetru je na obr. 11.

Hodnotu přídavného paralelního od-

poru  $R_{m'}$ , upravujícího celkový odpor a tím i výchylku měřidla, vypočítáme podle rovnice:

$$\frac{1}{R_c} = \frac{1}{R_{p'}} + \frac{1}{R_{m'}} \quad [\Omega]$$

kde  $R_c$  je žádaná hodnota, v našem případě 600 ohmů. Po dosazení a úpravě obdržíme

$$R_{m'} = \frac{R_c \cdot R_{p'}}{R_{p'} - R_c} \quad [\Omega] \quad (6)$$

$$R_{m'} = \frac{450\,000}{150} = 3000 \, \Omega$$

Nyní však musíme ještě zjistit proud  $I_{m'}$ , který prochází přidaným bočником. Zjistíme jej ze vztahu:

$$I_{m'} = \frac{R_{p'} \cdot I_m}{R_{m'}} \quad [\Omega, A] \quad (7)$$

a po dosazení obdržíme:

$$I_{m'} = \frac{750 \cdot 0,00025}{3000} = 0,0000625 \, A.$$


Protože však  $I_{m'} + I_m = I_k$  (bez připojeného odporu  $R_x$ ), zmenší se hodnota odporu  $R_{p'}$ . Tuto velikost dále určíme a provedeme odbočkou na předřadném odporu  $R_p$  nebo jej složíme ze dvou.

$$I_{m'} + I_m = 0,00025 + 0,0000625 = 0,0003125 \, A = I_k$$

$$R_p = U : I_k = 1,5 : 0,0003125 = 4800 \, \Omega,$$

což je však včetně odporu měřidla, tedy včetně  $R_c = 600 \, \Omega$ . Buď tedy hodnota odporu, na kterém provedeme odbočku:


$$4800 - 600 = 4200 \, \Omega$$

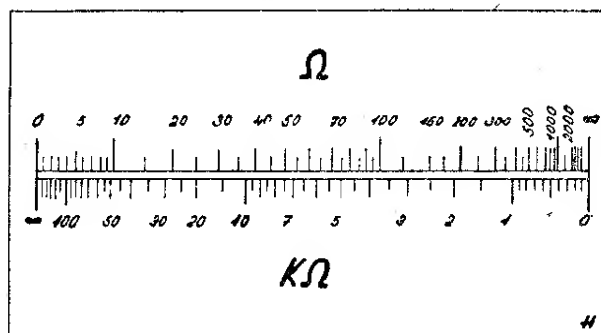

Obr. 11.

Protože hodnota odporu  $R_p$  má být několikanásobně větší než hodnota odporu měřidla  $R_p'$  (asi  $100\times$ ), což zde není splněno, bylo by měření takovýmto proudovým ohmmetrem na straně malých odporů již méně přesné. (Není totiž splněna podmínka konstantního proudu  $I_k$ .) V tomto případě by chyby v měření odstranila individuálně cejkovaná stupnice (anebo použití vyššího napětí  $U$ , čímž by se pochopitelně zvětšil i  $R_p$ .) Příklad byl volen pouze proto, aby na něm byl ukázán postup výpočtu.

Jak z uvedeného vyplývá, není vždy šťastnou konstrukcí kombinovat proudový ohmmetr s napěťovým při malém napětí  $U$ . Je proto nejlépe navrhnout ohmmetr jen jednoho druhu, a to spíše napěťový. U tohoto ohmmetru se naskytá možnost pomoci vhodného děliče měřit odpory ve vhodné velkém rozsahu. Dělič je navržen tak, že platí stále jedna stupnice, ale údaje se násobí buď  $1\times$  nebo  $10\times$  či dokonce  $100\times$ . Schema takového ohmmetru je na obr. 12. Podobný výrobek n. p. Metra Blansko ukazuje připojená fotografie.

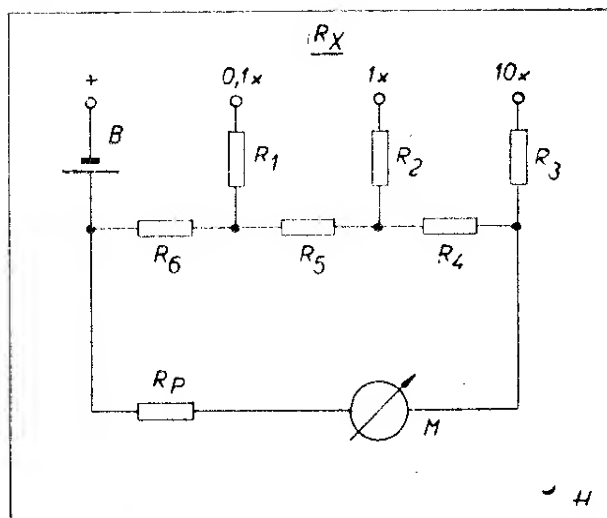


Obr. 12.

### Měřidla stejnosměrného napětí – volt-metry

Před jakýmkoliv použitím nějakého měřidla je vždy nutné znát jeho základní hodnoty, a to výchylku v ampérech  $I_m$ , ve voltech  $U_m$  a vnitřní odpor  $R_p'$ . Tyto tři veličiny závisí na sobě podle Ohmova zákona, jenž zní:

$$U_m = I_m \cdot R_p' \text{ [V, A, } \Omega \text{]}$$

takže známe-li dvě veličiny, můžeme snadno určit zbývající. Známe-li však hodnotu jen jednu, nebo dokonce žádnou, pak zapojíme zkoušené měřidlo  $M$  do serie s citlivým miliampérmetrem (mA) podle obr. 13. Potenciometr  $R_p$  nařídíme na největší odpor a pak pomalu jeho velikost zmenšujeme otáčením běžce, až nám ukáže zkoušené měřidlo plnou výchylku. Na cejkovaném miliampérmetru odečteme hledaný proud  $I_m$ . Vnitřní odpor měřidla ( $R_p'$ ) zjistíme tak, že odpojíme měřidlo a zapneme místo něho

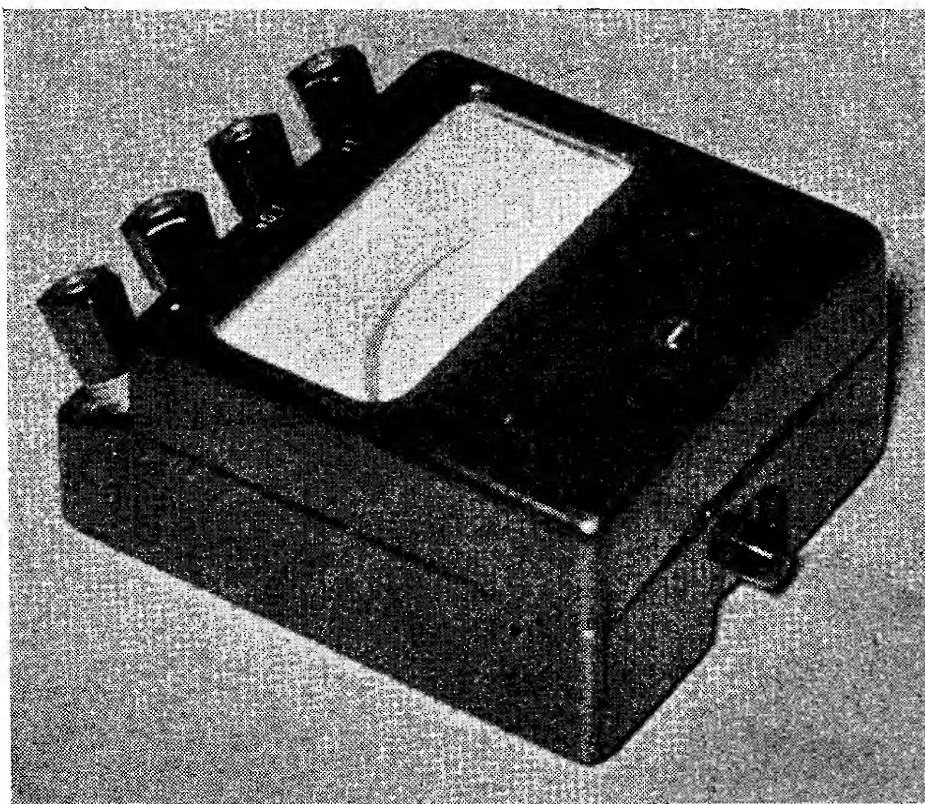

Kombinovaný ohmmetr továrního provedení.

potenciometr  $Rb$ . Nyní měníme jeho velikost tak dlouho, až cejchovaný miliampérmetr ukáže stejnou výchylku jako při předešlém úkonu. Pak je tedy hodnota nastaveného odporu  $Rb$  stejná jako hodnota vnitřního odporu měřidla  $Rp'$ . Velikost odporu  $Rb$  změříme pak nejlépe na nějakém přesném můstku. Rozhodně se nedoporučuje měřit vnitřní odpor měřidla přímo, t. j. připojením ohmmetru k jeho svorkám, neboť jak víme z předešlých statí, je pod napětím. V případě, že bychom tak učinili, mohlo by toto měřidlo utrpět velkým proudem ohmmetru. Poslední hodnotu, t. j. výchylku ve voltech  $Um$ , můžeme zjistit tak, že při stejném zapojení připojíme ke zkoušenému přístroji paralelně milivoltmetr, nebo si můžeme  $Um$  vypočítat podle výše uvedené rovnice.

Známe-li již základní hodnoty, můžeme postupovat dále. Podle rovnice (6) a (7) jsme již zjistili, jakým způsobem můžeme upravit vnitřní odpor měřidla na okrouhlou hodnotu připojením předřadného odporu  $Rm''$ , nebo jak veliký má být paralelní bočník k danému měřidlu, abychom dosáhli větší výchylky  $Ik = Im + Im'$ . Tyto vztahy užijeme později při návrhu ampérmetru. Pro voltmetr nás nyní spíše zajímá, jakým způsobem vypočteme předřadné odpory pro jednotlivé rozsahy.

Známe-li tedy základní výchylku měřidla v milivoltech a jeho vnitřní odpor, pak jednoduchou úměrou zjistíme veli-

kost předřadného odporu  $Rp''$ , kterým upravíme měřidlo na žádaný rozsah  $Ui$ . Tato úměra vyplývá ze vztahu, že výchylka měřidla má se k vnitřnímu odporu, jako se má celkový předřadný odpor  $Rp$  k napětí žádaného rozsahu. Vyjádřena rovnicí zní:

$$Um : Rp' = Ui : Rp,$$

z čehož po úpravě obdržíme

$$Rp = \frac{Ui \cdot Rp'}{Um}.$$

Jak však již víme z předešlého,  $Rp$  se skládá ze dvou hodnot, a to  $Rp''$  a  $Rp'$  (viz obr. 5), z nichž nás zajímá nejvíce  $Rp''$ , která tvoří vlastní předřadný bočník. Po dosazení obdržíme konečný vztah s obecnou platností:

$$Rp'' = \frac{U}{Im} - Rp' \quad [\Omega, V, A].$$

Pro porovnávání citlivosti, respektive přesnosti voltmetrů, je obvyklé vyjadřovat odpor voltmetru  $Rv$  na jeden volt. Zjistíme ho ze vztahu


$$Rv = 1 : Im \quad [\Omega, A]$$

u čehož vidíme, že na každý volt napětí musíme mít v obvodu odpor, který se číselně rovná převratné hodnotě základního proudového rozsahu  $Im$ . Dosazujeme jej v ampérech,  $Rv$  pak vyjde v ohmech. Lze tedy vyslovit pravidlo, že odpor voltmetru na jeden volt se rovná převratné hodnotě základního proudového rozsahu.


Podle tohoto pravidla je tedy možno vypočítat předřadný odpor pro libovolné napětí  $Ui$ :

$$Rp''_i = (Ui - Um) \cdot Rv \quad [\Omega, V] \quad (8)$$

Vezměme si na příklad složený předřadný odpor pro více rozsahů, jak jej vidíme na obr. 14. Mimo základní rozsah  $Um$  žádáme ještě další  $U_1 \div U_4$ . Příslušné odpory jsou zapojeny za sebou (ačkoliv je i možná úprava, kde všechny odpory vycházejí z jednoho bodu – viz obr. 15) a rozsahy měníme přepínačem. Jednotlivé předřadné odpory zjistíme ze vztahů:

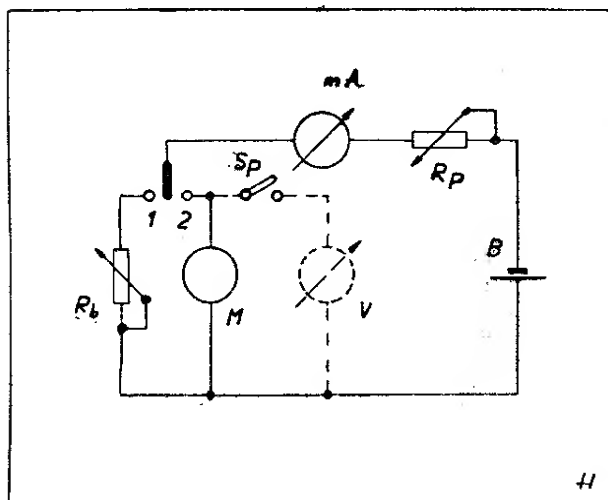

Obr. 13.

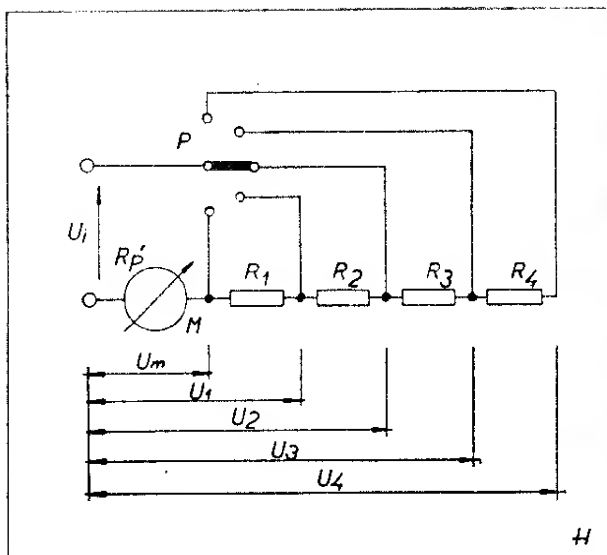

Obr. 14.

$$R_1 = \frac{U_1 - U_m}{I_m}, \quad R_2 = \frac{U_2 - U_1}{I_m};$$

$$R_3 = \frac{U_3 - U_2}{I_m}; \quad R_4 = \frac{U_4 - U_3}{I_m} \text{ atd.}$$

nebo podle rovnice (8), kde  $R_v = 1 : I_m$   
 $R_1 = (U_1 - U_m) \cdot R_v$ ;  $R_2 = (U_2 - U_1) \cdot R_v$ ;  
 $R_3 = (U_3 - U_2) \cdot R_v$ .

Kdybychom však použili méně obvyklého zapojení podle obr. 15, pak budou rovnice pro jednotlivé odpory vypadat takto:

$$R_1 = \frac{U_1 - U_m}{I_m}; \quad R_2 = \frac{U_2 - U_m}{I_m}; \text{ atd.}$$


nebo

$$R_1 = (U_1 - U_m) \cdot R_v;$$

$$R_2 = (U_2 - U_m) \cdot R_v; \text{ atd.}$$

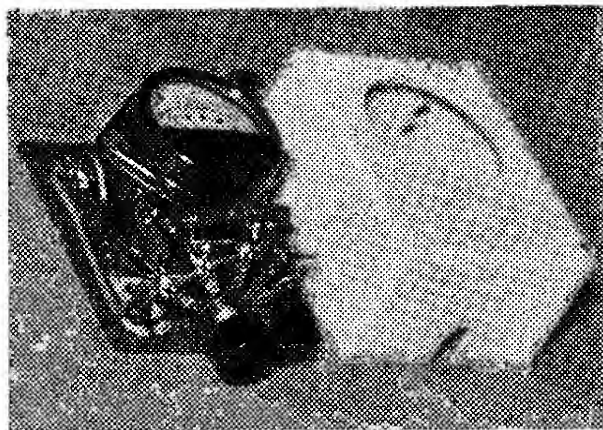
### Malý stejnosměrný voltmetr

Pro kontrolu napětí přenosných přijímačů, vyslačů a podobných přístrojů, které vozíme s sebou (příkladně o Polním dnu) se velmi dobře hodí dále popisovaný kapesní voltmetr. Opět bylo použito jako v předešlém případě trolitulové skřínky, do které bylo vestavěno měřidlo a veškeré součásti. Požadované rozsahy přístroje jsou: 5 V, 50 V, 250 V, 500 V, 2500 V. Jako přepínač je použit upravený




vzor TA (viz hořejší fotografii), který je upevněn úhelníkem na základní umaplexové destičce o rozměrech 70×58 mm. Tato destička nese inkurantní výprodejní měřidlo o výchylce  $200 \mu A = I_m$ ,  $R_{p'} = 750 \Omega$ , a  $U_m = 0,15 \text{ V}$ . Měřidlo bylo tentokrát ponecháno v původním stavu; nebyla prodlužována ručka a přístroj nebyl vyjmut z původního bakelitového pouzdra. Ve skřínce je pouze proříznut kruhový otvor, do kterého je umístěno pouzdro měřidla. Je tedy skříňka na základní destičku jen nasazena a na bocích zajištěna několika šroubky M2 proti vyklouznutí. Tato úprava je dosti dobře patrná z připojené fotografie. Na základní destičce je v pravém rohu miniaturní zástrčka pro přívodní šňůry a v blízkosti přepínače je zánýtováno několik dutých nýtů, do nichž jsou připájeny jednotlivé předřadné odpory.

Jinak je celá konstrukce velmi jednoduchá a nemusíme se bát žádných zá-

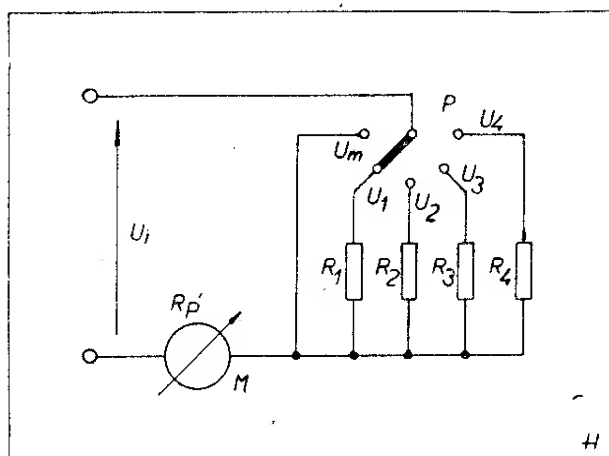

Obr. 15.



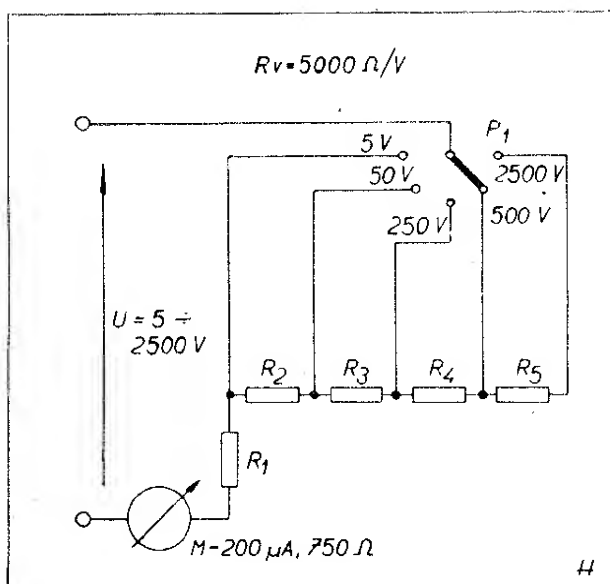

Obr. 16.

ludností. Schema voltmetru je na obr. 16, hodnoty předřadných odporů jsou:

$$R_1 = 24\,250\ \Omega; R_2 = 225\,000\ \Omega;$$

$$R_3 = 1\,000\,000\ \Omega; R_4 = 1\,250\,000\ \Omega;$$

$$R_5 = 10\,000\,000\ \Omega.$$


a odpor voltmetru na jeden volt činí:

$$R_v = 5000\ \Omega/V.$$

Jak je tato hodnota důležitá, ukážeme si dále. Měříme třeba napětí stínicí mřížky, jak je naznačeno na obr. 17. Mřížka je napájena přes poměrně velký odpor  $R$ . Připojíme-li voltmetr jedním koncem na mřížku a druhým na zem, pak měřidlo ukáže určitou výchylku. Ale pozor. Měřidlem protéká proud  $I_m$ , o který se zvětší proud  $I_r$ , který původně sám teče odporem  $R$  a způsobuje úbytek na spádu, čímž se napětí zdroje  $U_a$  zmenšuje na žádanou hodnotu  $U_s$ . Je-li proud měřidla  $I_m$  stejný nebo dokonce větší než proud stínicí mřížky  $I_r$ , vzroste značně úbytek na spádu vznikající na odporu  $R$  a pak naměříme hodnotu  $U_s'$ , která je menší, než je správná hodnota  $U_s$ . Takovouto chybu bychom odstranili volbou měřicího přístroje nepatrnou (nebo nulovou) spotřebou, t. j. volili bychom přístroj se značně velkým (nekonečným) odporem na jeden volt –  $R_v$ . Jsme-li však vázáni na použití daného přístroje, pak chybu zmenšujeme tím, že měříme na nej-

vyšším rozsahu voltmetru, čímž zmenšujeme jeho spotřebu (měřidlem protéká menší proud  $I_m$ ), ale ovšem též i výchylku ručky. Tuto chybu nazýváme chybou metody. Existují však ještě chyby osobní a chyby přístroje. Pokud se týká chyby přístroje, je jasné, že použijeme-li jednou levného a drobného přístroje s krátkou ručkou a po druhé přístroje s třídou přesnosti 0,2, naměříme pravděpodobně rozdílné hodnoty. Přesnější přístroj dává výsledek s menší chybou, což je samozřejmé. Osobní chyby pak zavinuje sám pozorovatel. Záleží též na jeho zraku a pak i na zkušenosti v odhadování a odečítání dílků; chyba může vzniknout též při odečítání na nesprávné stupnici, zanedbáváním paralaxy (což je chyba, která vzniká šikmým pohledem a odstraňujeme ji tím, že podkládáme stupnici zrcátkem, abychom zajistili kolmé odečítání) a pod.

Jestliže jsme se již zde dotkli otázky chyb a přesnosti měření, pak je nutné si ujasnit určité zásady. V běžné radiotechnické praxi nemá smyslu žádat od běžných dílenských přístrojů přesnost větší než dvouprocentní. Velmi často totiž stačí přesnost menší, a proto při konstrukci používáme předřadných odporů hmotových o dosti velké toleranci, které upravujeme škrabáním či přidáváním paralelních členů na žádané hodnoty. Totéž platí pro zpracování výsledků

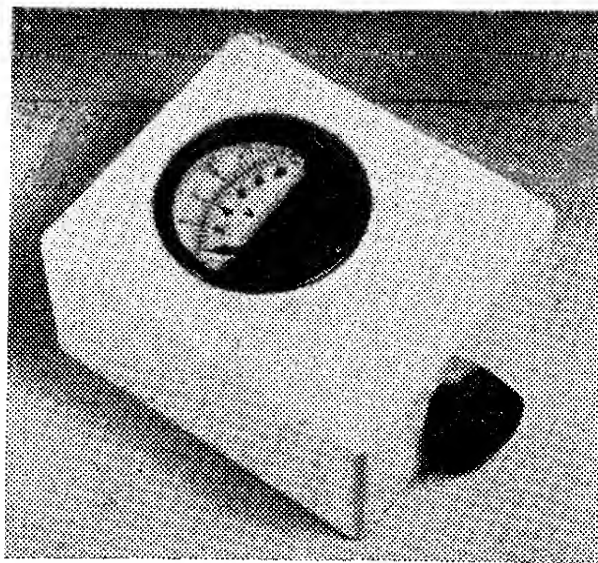

Pohled na hotový přístroj

měření. U dílenských přístrojů nemá význam zjišťovat výsledek na více než dvě desetinná místa (na př. 0,38 A; 1,42 V a pod.). U velkých čísel, jako třeba u velikosti anodového napětí, je zbytečné se zabývat desetinami (na př. 93,6 V, 283,5 V), když stačí pracovat s hodnotami zaokrouhlenými, neboť u běžných přístrojů je chyba tak velká, že hodnota, byť i správně přečtená, na posledních místech není stejně zaručená. Výše uvedené je opodstatněné již proto, že odchylky do dvou procent od správné hodnoty nemají na činnost běžných radiových přístrojů podstatný vliv. Proto též pro amatérské účely je pro snadné používání důležitější vhodná úprava (nepříliš velké rozměry, malá váha a pevná stavba), než přílišná přesnost, které se dá dosáhnout jen u specializovaných přístrojů.

### Měřidla proudu – ampérmetry


Vycházíme zde, tak jako při návrhu voltmetrů, ze základních hodnot měřidla, t. j. z výchylky v ampérech  $I_m$ , ve voltech  $U_m$  a z vnitřního odporu  $R_{p'}$ . Ampérmetr získáme z měřidla tak, že k němu připojujeme paralelně bočníky  $R_{m'}$ , které zvětšují základní rozsah měřidla. Tak chceme-li, aby měřidlo o výchylce  $I_m$  s připojeným bočníkem měřilo značně větší proud  $I_k$ , pak připojeným bočníkem při plné výchylce musí protékat proud  $I_{m'}$ , rovný právě rozdílu těchto dvou proudů, t. j.  $I_k - I_m$ , jak je též na obr. 18 naznačeno. Výraz pro výpočet bočníku  $R_{m'}$  odvodíme z rovnice (6), s níž jsme se již v předešlém setkali:

$$R_{m'} = \frac{R_c \cdot R_{p'}}{R_{p'} - R_c};$$

$$R_c = U_m / I_k; R_{p'} = U_m / I_m;$$

po dosazení


$$\begin{aligned} R_{m'} &= \frac{\frac{U_m^2}{I_m \cdot I_k}}{\frac{U_m}{I_m} - \frac{U_m}{I_k}} = \frac{R_{p'} \cdot I_m}{I_k - I_m} = \\ &= \frac{U_m}{I_{m'}} [\Omega, V, A] \end{aligned} \quad (9)$$

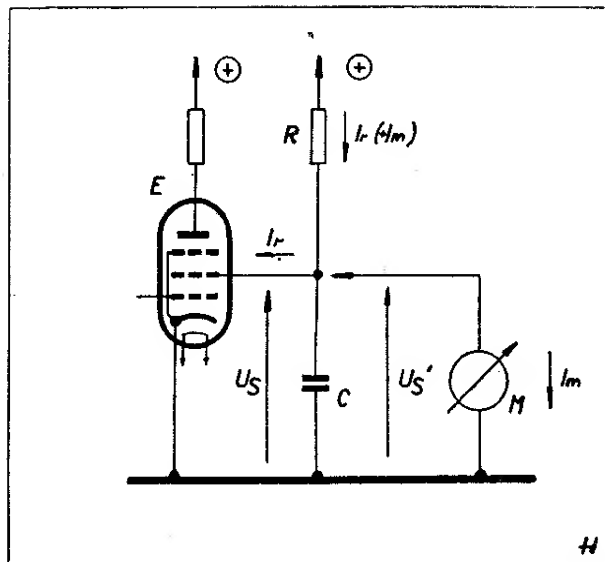

Obr. 17.

Je samozřejmé, že při konstrukci ampérmetru se snažíme zajistit, aby připojení bočníku bylo provedeno robustně, neboť bočníkem protéká vždy daleko větší proud než měřidlem. Tím se též vyvarujeme nepřesnostem a mnohdy i škodám, které by mohly vzniknout pro velké přechodové odpory. Kdyby totiž měřený proud pro špatný kontakt či slabý spoj nemohl procházet bočníkem, pak by mu nezbývala jiná cesta než měřidlem; určitě by bylo vážně poškozeno spálením cívky.

Při pohledu na obr. 18. si uvědomíme ještě jednu věc. Aby totiž ampérmetr ukázal plnou výchylku  $I_k$ , musí na jeho svorkách být též plné napětí  $U_m$ . Z toho vyplývá, že tak jako jsme u voltmetrů mluvili o spotřebě v miliampérech, která byla dána odporem na volt –  $R_v$ , tak u ampérmetrů rozeznáváme spotřebu ve voltech, která je dána součinem  $R_{p'} \cdot I_m$  nebo  $R_{m'} \cdot I_k$ . Toto je zvláště důležité při měření proudu v obvodu pod malým napětím. Kdybychom u bateriového přijímače, napájeného jedním monočlánkem o 1,5 V, měřili proud, který odebírají elektronky na žhavení, pak při spotřebě ampérmetru cca 0,4 V bychom nezjistili správný odběr, neboť elektronky by byly podžhavené a výchylka v mA by byla menší než ve skutečnosti. Správnou výchylku bychom dostali tak, že bychom

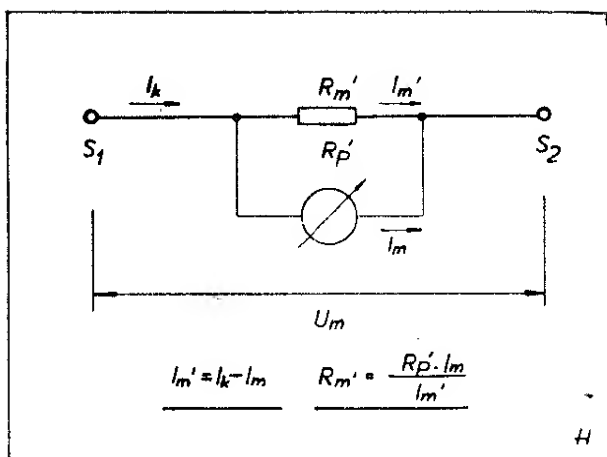

Obr. 18.

pro měření zvýšili napětí o ztrátu ampérmetru a pak teprve měřili. Tento příklad názorně vidíme na obr. 19. Musí být tedy napětí za ampérmetrem rovné napětí provoznímu.

Z následujícího tedy vyplývá, že pro ampérmetr se hodí nejlépe měřidlo, jehož vnitřní odpor  $R_{p'}$  je co nejmenší.

Máme na příklad měřidlo o základních hodnotách  $R_{p'} = 3500 \Omega$ ,  $I_m = 100 \mu A$  a  $U_m = 0,35 V$  a chceme z něho vyrobit ampérmetr o rozsazích:  $I_m = 0,0001 A$ ,  $I_1 = 0,0006 A$ ;  $I_2 = 0,006 A$ ;  $I_3 = 0,06 A$ ;  $I_4 = 0,6 A$ ;  $I_5 = 6,0 A$ . Jednotlivé rozsahy budeme přepínat přepínačem, který bude dimensován pro značnější proudy (z důvodů výše uvedených). Nelze tedy použít pro konstrukci ampérmetru běžných

přepínačů pro radiová zařízení, s kterými jsme vystačili při konstrukci voltmetru. Jednotlivé bočníky vypočteme podle rovnice (9) a budou mít hodnoty:

$$R_1 = 0,35/0,0005 = 700 \Omega;$$

$$R_2 = 0,35/0,0059 \approx 59,3 \Omega;$$


$$R_3 = 0,35/0,0599 \approx 5,83 \Omega;$$

$$R_4 = 0,35/0,5999 \approx 0,583 \Omega;$$


$$R_5 = 0,35/5,9999 \approx 0,0583 \Omega.$$

Zapojení ampérmetru vidíme na obr. 20. Na všech rozsazích se pak uplatňuje při plné výchylce ztráta  $0,35 V$ . Není tedy uvedené měřidlo právě nejvhodnější pro ampérmetr, naopak by výborně vyhovělo jako voltmetr o vnitřním odporu  $R_v = 10\,000 \text{ ohmů}$  na volt. Totéž se dá říci zase opačně, a to tak, že měřidlo, které by jako voltmetr vykazovalo nízký odpor na volt, se výborně hodí ke konstrukci ampérmetru.

Přídavné odpory, pokud nejsou malých hodnot, zhotovujeme z běžných odporů skládáním (paralelním) na žádanou hodnotu. Bočníky o odporu menším než deset ohmů zhotovujeme z izolovaného odporového drátu, jako je konstanan, manganin, nikelin, chromonikl nebo cekas. Poslední tři jsou již méně vhodné. Odpory vineme na bakelitové cívky a to bifilárně, abychom vyloučili vliv indukčnosti a tím kmitočtovou závislost (na střídavém rozsahu). U všech odporů (a to jak pro voltmetry či ampér-

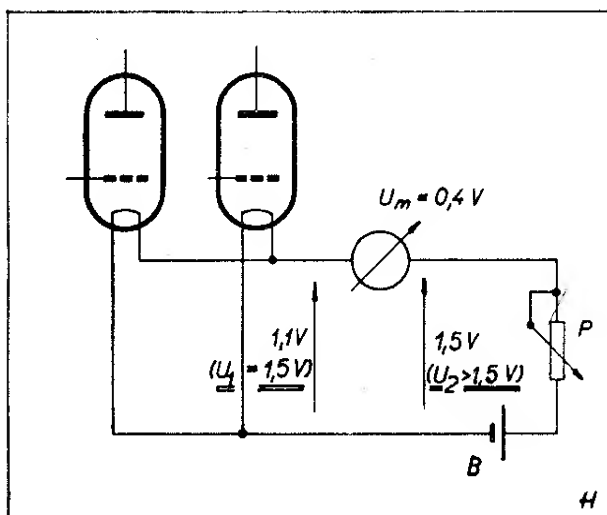

Obr. 19.

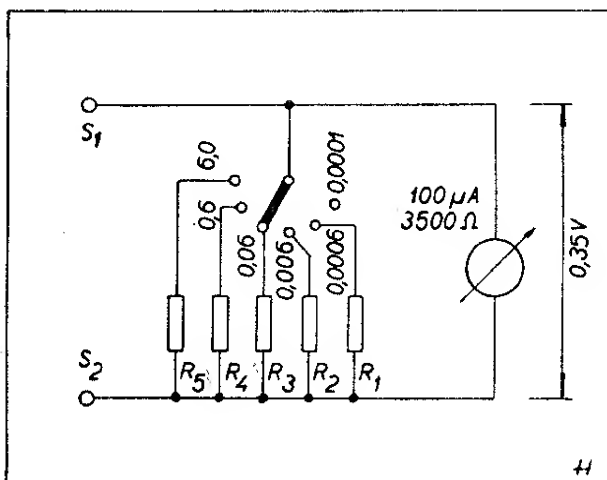

Obr. 20.

metry) zjišťujeme, jaký výkon  $N$  ve watttech spotřebují, podle rovnice:

$$N = U_i \cdot I_m' \text{ [V, A, W]} \quad (10)$$

kde  $U_i$  značí napětí rozsahu, na kterém je uvažovaný odpor použit a  $I_m'$  značí maximální možný proud, procházející odporem při plné výchylce měřidla.

Při zkoušení hotového ampérmetru zjistíme další zajímavou věc. Čím totiž budeme měřit na větším rozsahu, tím více bude měřidlo tlumeno. Jednotlivé bočníky totiž spojují měrný systém nakrátko, a to tím více, čím je hodnota bočníku menší. Kdyby tlumení na největším rozsahu přístroje bylo přílišné, což by se projevilo neochotným dojížděním ručky na výchylku, pak bychom mohli vliv tlumení zmenšit zařazením předřadného odporu mezi bočník a vlastní měřidlo tak, jak je tomu naznačeno na obr. 21. Tím bychom tlumení omezili, avšak vzrostla by nám spotřeba přístroje (úbytek na spádu vznikající procházejícím proudem by byl větší). Při výpočtu pak bereme místo hodnoty  $R_p'$  zvětšený odpor  $R_p$  a pochopitelně i napětí  $U_m'$ .


V praxi se též často používá pro ampérmetry sdruženého bočníku, jehož schema vidíme na obr. 22. Jeho výpočet je podstatně složitější a proto též se netěší velké oblibě mezi amatéry. Postup výpočtu je dále uveden. Sdružený bočník se skládá z několika odporů podle počtu požadovaných rozsahů. Celkový odpor sdruženého bočníku, složeného z odporů  $R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$

představuje odpor  $R_m'$ , což je též vyznačeno na obr. 22. Hodnotu tohoto bočníku lze snadno vypočítat.


Základní rozsah přístroje je dán výchylkou měřidla, od kterého je bočník odpojen. Po připojení bočníku  $R_m'$  se rozsah pochopitelně zvětší. Další zvětšování rozsahů pak provádíme tak, že měřený proud přivádíme přepínačem do části bočníku tím menší, čím větší rozsah měření požadujeme. Při tomto způsobu zapojení je však nutno mít na paměti, že spotřeba ampérmetru při přepínání na vyšší rozsahy se zvětšuje (při plné výchylce). Tvoří tedy obvod dvojicí paralelních členů, kde v jedné dvojici je  $R_p' + R_1 + \dots$  a v druhé dvojici jsou členy zbývající, t. j.  $\dots R_2 + R_3 + R_4 + \dots + R_n$ , kde  $R_n$  je posledním členem sdruženého bočníku. Pochopitelně, že pro každou polohu přepínače se tedy tyto dvojice různí.

Nyní k vlastnímu odvození obecných vztahů, které později budeme potřebovat pro návrh. Podle schematu na obr. 22 můžeme vyjádřit tyto rovnice:

$$\begin{aligned} R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 &= R_m' = \\ &= \frac{R_p' \cdot I_m}{I_1 - I_m} \quad (11a) \\ R_2 + R_3 + R_4 + R_5 &= \end{aligned}$$

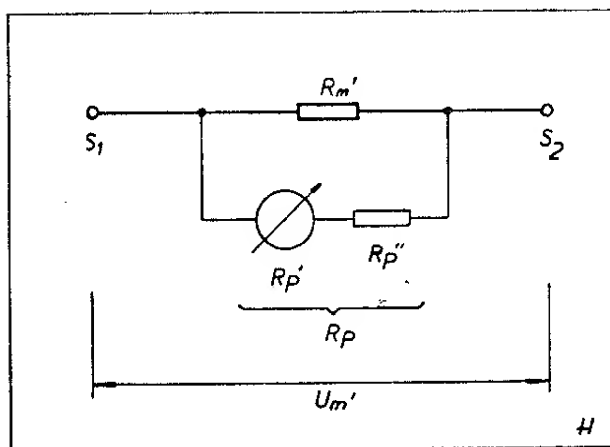

Obr. 21.

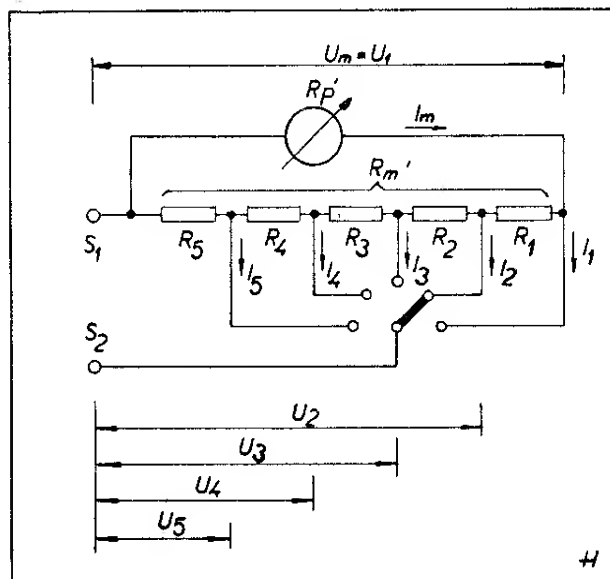

Obr. 22.

$$= \frac{(Rp' + R_1) \cdot Im}{I_2 - Im} \quad (11b)$$

$$\begin{aligned} R_3 + R_4 + R_5 = \\ \frac{(Rp' + R_1 + R_2) \cdot Im}{I_3 - Im} \end{aligned} \quad (11c)$$

$$\begin{aligned} R_4 + R_5 = \\ \frac{(Rp' + R_1 + R_2 + R_3) \cdot Im}{I_4 - Im} \end{aligned} \quad (11d)$$

$$\begin{aligned} R_5 = \\ \frac{(Rp' + R_1 + R_2 + R_3 + R_4) \cdot Im}{I_5 - Im} \end{aligned} \quad (11e)$$

Z těchto rovnic by již bylo možné vypočítat jednotlivé hodnoty třeba Gaussovou eliminací (dosazováním). Bylo by to však poněkud zdlouhavé a tak postupujeme dále, až dostaneme výsledky jednodušší. — Ze schematu pak podle Ohmova zákona ( $I = U/R$ ) vyplývá dále platnost vztahů:

$$I_1 = \frac{U_1}{\frac{Rm' \cdot Rp'}{Rm' + Rp'}} \quad (12a)$$

$$\begin{aligned} I_2 = \\ = \frac{U_2}{\frac{(R_2 + R_3 + R_4 + R_5) \cdot (Rp' + R_1)}{Rm' + Rp'}} \end{aligned} \quad (12b)$$

$$\begin{aligned} I_3 = \\ = \frac{U_3}{\frac{(R_3 + R_4 + R_5) \cdot (Rp' + R_1 + R_2)}{Rm' + Rp'}} \end{aligned} \quad (12c)$$

$$\begin{aligned} I_4 = \\ = \frac{U_4}{\frac{(R_4 + R_5) \cdot (Rp' + R_1 + R_2 + R_3)}{Rm' + Rp'}} \end{aligned} \quad (12d)$$

$$\begin{aligned} I_5 = \\ = \frac{U_5}{\frac{R_5 \cdot (Rp' + R_1 + R_2 + R_3 + R_4)}{Rm' + Rp'}} \end{aligned} \quad (12e)$$

při čemž jmenovatel vyjadřuje vždy výsledný odpor paralelní dvojice, která na příklad pro proud  $I_4$  je tvořena z odporů  $(R_4 + R_5) \parallel (Rp' + R_1 + R_2 + R_3)$  a podobně. Dále odvodíme ze vztahů (11a) ÷ (11e):

$$I_1 - Im = \frac{U_1}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5} \quad (13a)$$

$$I_2 - Im = \frac{U_2}{R_2 + R_3 + R_4 + R_5} \quad (13b)$$

$$I_3 - Im = \frac{U_3}{R_3 + R_4 + R_5} \quad (13c)$$

$$I_4 - Im = \frac{U_4}{R_4 + R_5} \quad (13d)$$

$$I_5 - Im = \frac{U_5}{R_5} \quad (13e)$$

Dělíme-li pak rovnice (13a) až (13e) rovnicemi (12a) až (12e), vyloučíme neznámá  $U_i$  a obdržíme po úpravě:

$$I_1 - Im = I_1 \cdot \frac{Rp'}{Rm' + Rp'} \quad (14a)$$

$$I_2 - Im = I_2 \cdot \frac{Rp' + R_1}{Rm' + Rp'} \quad (14b)$$

$$I_3 - Im = I_3 \cdot \frac{Rp' + R_1 + R_2}{Rm' + Rp'} \quad (14c)$$

$$I_4 - Im = I_4 \cdot \frac{Rp' + R_1 + R_2 + R_3}{Rm' + Rp'} \quad (14d)$$

$$I_5 - Im = I_5 \cdot \frac{Rp' + R_1 + R_2 + R_3 + R_5}{Rm' + Rp'} \quad (14e)$$

Pravé strany výše uvedených rovnic vložíme za  $(I_1 - Im)$  až  $(I_5 - Im)$  do rovnic 11. Obdržíme pak:

$$Rm' = \frac{Im \cdot (Rm' + Rp')}{I_1} \quad (15a)$$

$$R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = \frac{Im \cdot (Rm' + Rp')}{I_2} \quad (15b)$$

$$R_3 + R_4 + R_5 = \frac{Im \cdot (Rm' + Rp')}{I_3} \quad (15c)$$

$$R_4 + R_5 = \frac{I_m \cdot (Rm' + Rp')}{I_4} \quad (15d)$$

$$R_5 = \frac{I_m \cdot (Rm' + Rp')}{I_5} \quad (15e)$$

Nyní bychom mohli již dosazovat známé hodnoty a postupně vypočítat  $R_1$  až  $R_5$ . S tímto výsledkem se však neuspokojíme, a snažíme se najít obecný výraz pro jakýkoliv člen. Tak odečteme-li rovnici (15b) od (15a), obdržíme:

$$\begin{aligned} (15a) - (15b) &= R_1 \\ &= I_m \cdot (Rm' + Rp') \cdot \frac{I_2 - I_1}{I_1 \cdot I_2} \end{aligned}$$

Jak z výše uvedeného vyplývá, můžeme výše uvedenou rovnici vyjádřit obecně:

$$R_i = I_m \cdot (Rm' + Rp') \cdot \frac{I_{i+1} - I_i}{I_i \cdot I_{i+1}} \quad [\Omega, V, A] \quad (16)$$

kde index  $i$  označuje libovolný člen v pořadí.

Poslední odpor  $R_n$  se však podle této rovnice vypočítat nedá, neboť zde již neexistuje člen  $I_{i+1}$ , a proto jej najdeme podle rovnice (15e):

$$R_n = \frac{I_m (Rm' + Rp')}{I_n} \quad [\Omega, V, A] \quad (17)$$

kde index  $n$  značí poslední člen v řadě odporů.

Zájemce o výpočet nechť neleká předchozí odvození, které je uvedeno jen pro porozumění; pro výpočet používáme jen rovnic (16) a (17).

Nyní si pro porovnání s předchozím výpočtem provedeme výpočet sdruženého bočnicku pro ampérmetr o rozsazích: 0,0006 A —  $I_1$ ; 0,006 A —  $I_2$ ; 0,06 A —  $I_3$ ; 0,6 A —  $I_4$ ; 6,0 A —  $I_5$ . Základní hodnoty jsou:  $I_m = 0,0001$  A,  $Rp' = 3500 \Omega$  a  $Um = 0,35$  V.

Výpočtem obdržíme:

$$\begin{aligned} Rm' &= \frac{0,35}{0,0005} = 700 \Omega \\ R_1 &= 0,0001 \cdot (700 + 3500) \cdot \\ &\quad \cdot \frac{0,0054}{0,0000036} = 630 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_2 &= 0,0001 \cdot 4200 \cdot \frac{0,054}{0,00036} = \\ &= 63 \Omega \end{aligned}$$


$$R_3 = 0,42 \cdot \frac{0,54}{0,036} = 6,3 \Omega$$

$$R_4 = 0,42 \cdot \frac{5,4}{3,6} = 0,63 \Omega$$

$$R_5 = \frac{0,42}{6,0} = 0,07 \Omega.$$

Kontrolou nám budiž součet jednotlivých hodnot, t. j.  $R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5$ , který se musí rovnat  $Rm'$ :  $630 + 63 + 6,3 + 0,63 + 0,07 = 700 \Omega$  (Stejným způsobem se též počítá bočník pro přepínatelný napěťový ohmmetr, jehož schema je na obr. 12. Obrátíme-li několik stran zpátky a podíváme-li se na ně blíže, zjistíme, že je zde celkem sedm odporů. Odpory  $R_1$ ,  $R_2$  a  $R_3$  upravují jednotlivé průběhy, odpory  $R_4$ ,  $R_5$  a  $R_6$  tvoří vlastní sdružený bočník. Poslední odpor  $Rp$  pak představuje vlastní předřadný odpor, kterým upravujeme základní rozsah. Výchozí podmínkou pro výpočet je ta okolnost, že při zkratování jednotlivých zdírek — t. j. při měření, kdy  $R_x$  se rovná nule — musí procházet měřidlem plný proud a toto pak pochopitelně ukáže plnou výchylku. Z této podmínky pak sestavíme rovnice, které jsou podobné výše uvedeným [rov. 11—17].

Na základě předchozích úvah a příkladů je nyní možné konstruovat jakýkoliv voltmetr či ampérmetr, případně sdružit obě měřidla v jeden celek. Tak se to též obvykle provádí. Jeden takový případ sdruženého voltmetru a ampérmetru vidíme na obr. 23. V podstatě nejde o nic nového; jde prakticky jen o vyřešení jednoduchého přepínání jednotlivých rozsahů. Tak je tomu i v uvedeném případě. Právě čtyři polohy přepínače  $P_2$  při rozpojeném spínači  $P_1$  tvoří z přístroje voltmetr s vnitřním odporem deset tisíc ohmů na volt. Pět levých poloh přepínače mění měřidlo na ampérmetr, při čemž je nutno, aby spínač  $P_1$  byl stále sepnut. Jinak bychom totiž na proudovém rozsahu nic nemaměřili. Spotřeba při měření proudu

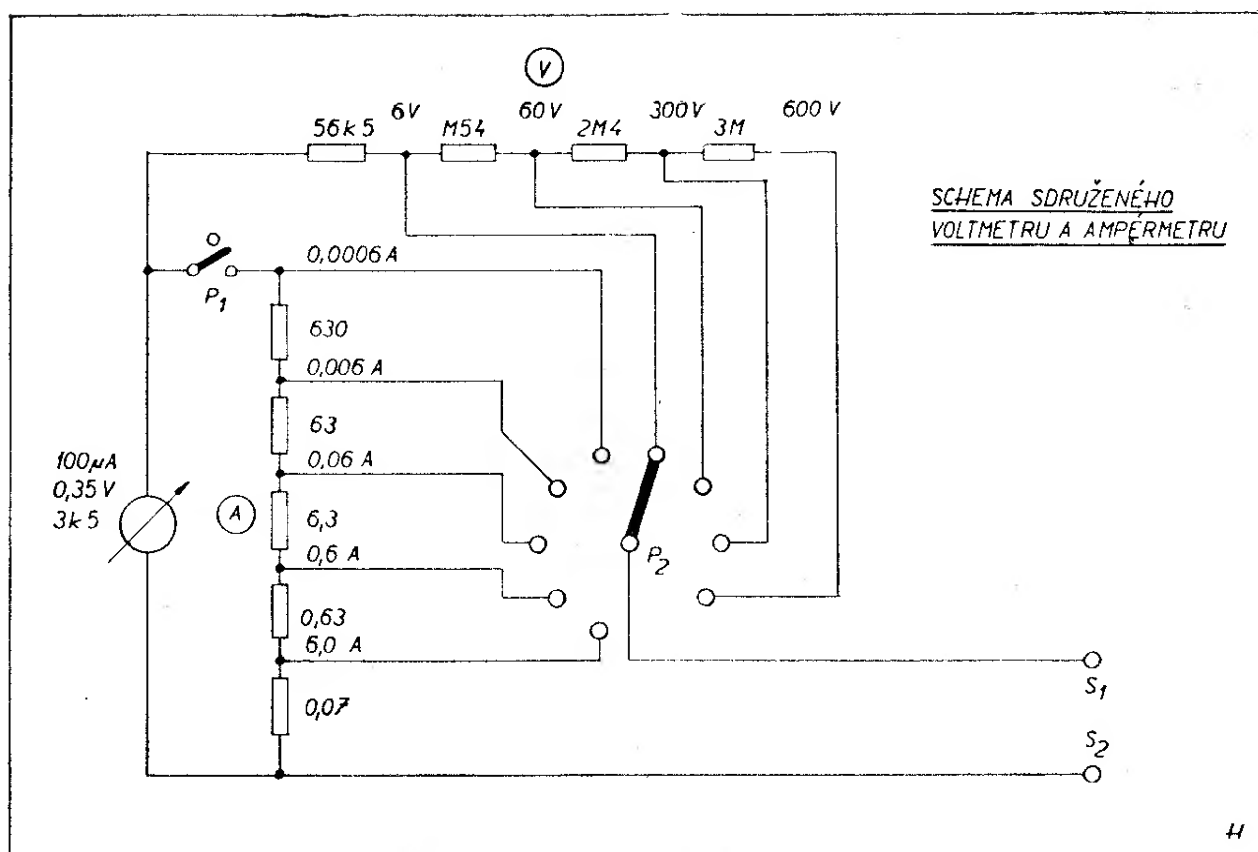

Obr. 23.

(při plné výchylce) na základním rozsahu 0,0006 A je rovná 0,35 V; na rozsazích vyšších o něco málo stoupá (mění se  $U_i$  – viz výše). Vhodnou mechanickou konstrukcí přepínače je možné sloučit přepínání a spínání na jednu osu. Tímto zásahem se obsluha měřidla do jisté míry zjednoduší. Je možné též použít pro proudové rozsahy i jednotlivých paralelních bočníků, pak však zapojení přepínačů bude poněkud komplikovanější. Musíme zde však ještě jednou upozornit na tu okolnost, že při měření proudu se uplatňují veškeré odpory spojů, a proto budeme spoje ampérmetru provádět silným drátem, abychom se vyvarovali eventuálním poruch a chyb měření. Taktéž přepínač pro proudové rozsahy musí být dostatečně dimensován, aby eventuální přechodové odpory dotyků jednak nezpůsobovaly chyby při měření, jednak snížením proudového rozsahu neohrozily samotný citlivý měřicí systém. Komu by se nepodařilo sehnat vhodný přepínač, může vybavit měřicí přístroj jedno-

duchými zdírkami a přepínat jednotlivé rozsahy pouhým překolíčkováním banánků přívodních šňůr. Spínač  $P_1$  by však i nadále zůstal zachován ve své funkci.

Jak je vidět, i při tak jednoduchých konstrukcích, jako jsou měřicí přístroje, se objeví před konstruktérem řada problémů, s nimiž je nutno se vyrovnat, má-li zhotovený přístroj řádně plnit úkoly a být k užítku i k potěše.

### Usměrňovače pro měřicí přístroje

V předchozích odstavcích jsme se seznámili jak theoreticky, tak i na praktických příkladech se stejnosměrnými měřidly. To však pro naše účely nestačí, neboť chceme tato nejběžnější měřidla (t. j. voltmetr, ampérmetr) rozšířit tak, abychom s nimi mohli provádět i měření střídavého proudu a napětí.

Podstata st měřidel je jednoduchá: napájíme je totiž přes usměrňovač doplněný opravným obvodem a obvyklými předřadnými odpory či bočníky pro změnu rozsahu. Při návrhu a konstrukci



se dále snažíme, abychom pokud možno zajistili rovnoměrný průběh stupnice, který je dán charakteristikou usměrňovače a velikostí odporů v opravném obvodu.

Než dojdeme k vlastnímu návrhu a výpočtu st měřidel, povíme si nejprve něco o součástce, která jim dala vznik a která je jejich nezbytným doplňkem, t. j. o dotykovém usměrňovači.

Podstata dotykového usměrňovače spočívá v tom, že několik destiček z různých materiálů složených na sebe se vyznačuje nesouměrnou vodivostí. Znamená to, že proud těmito destičkami jedním směrem prochází poměrně snadno, zatím co opačným směrem velmi těžko.

Od doby, kdy usměrňovač vznikl, byl jeho vývoj ovlivněn různými požadavky, jako je ku př. trvanlivost, odolnost, malá váha, malé rozměry, dobrá účinnost a nízká cena. Všemmu tomu vývoj postačil a stykový neboli kontaktní usměrňovač má dnes pevné postavení a skvělou budoucnost.

V zásadě rozeznáváme tři hlavní druhy suchých usměrňovačů: sirníkové, kuproxové a selenové. Sirníkové patří již minulosti, neboť jejich vlastnosti nevyhovovaly moderním požadavkům. Datují se z roku 1904, kdy byly ohlášeny patentem F. Pawlovského z Vídně. Asi v roce 1924 přišli Grondahl a Geiger se svým klasickým usměrňovačem z kysličníku měďného,  $\text{Cu}_2\text{O}$ , a skoro současně byly objeveny i fotoelektrické vlastnosti tohoto systému. V podstatě je to oxid, vytvořený na měděné desce, který dovoluje elektronům v obvodu vystupovat z mědi, ale opačně nikoliv.

Je třeba však upravit na oxidu sběrací vrstvu, neboť sám je jen polovodičem a bylo by nepříznivé odvádět proud jen z jediného místa jeho povrchu. U kuproxů, jak se těmito usměrňovačům říká, najdeme kladný pól vždy na mědi. Zmíněný název kuprox (cuprum oxydatum – kysličník měďný) je tedy výstižný jen pro usměrňovače používající oxydované mědi. Zdůrazňujeme to proto, že se mnohdy mylně říká kuprox každému suchému usměrňovači, tedy i selenové-

mu, což by leckdy vedlo k nedorozumění.

Kuprox je nejvíce probádán co do podstaty usměrňovacího jevu. Jedna theorie říká, že mezi mateřskou mědí a oxydem na ní vzniklým je několik stotisícin milimetru tenké dielektrikum, o kterém právem předpokládáme, že má ventilový účinek, neboť se dá dokázat, že jak sama měď, tak i samotný oxid neusměrňuje. Mezi oběma materiály vzniká tedy elektrostatické „ssání“, které způsobuje, že elektrony dosti ochotně z mědi vystupují, neboť ta je jimi bohatá, a jdou do oxydu, polovodiče na elektrony chudého. Dá se též matematicky vyjádřit, jak silné je toto elektrostatické pole, je-li vzdálenost obou elektrod několik stotisícin milimetru, i když přiložený potenciál činí jen několik voltů.

Z praxe víme, že dobře udělaný kuproxový usměrňovač vykazuje velmi dlouhou životnost. Za svého vývoje, t. j. během asi třiceti let, byl dokonale vypracován a bylo zjištěno, že 50 000, 80 000 i více hodin provozu je zcela běžná doba jeho života. Není na něm nic, co by se mohlo opotřebovávat. Pracuje tiše, bez výparů, bezpečně. Podrzuje své hodnoty, zvláště při malém zatížení, a proto se hodí přímo ideálně pro měřicí účely, ponejvíce jako usměrňovač k přístrojům s otočnou cívkou.

Protože však žádný fyzikální jev neprobíhá ideálně, t. j. beze ztrát, i náš usměrňovač si za svou činnost něco vyžaduje. Je to část celkového výkonu, která se mění v teplo, takže desky usměrňovače se provozem zahřívají. Toto platí o všech druzích usměrňovačů bez výjimky, někdy více, někdy méně. Zahřátí u kuproxů má však též svou kladnou stránku, neboť teprve při správné provozní teplotě se dosahuje plného výkonu. Studený, právě zapnutý usměrňovač dává po nějaký čas menší výkon, t. j. v našem případě menší výchylku. Ale i zde platí: všeho s mírou. Přílišné zahřátí usměrňovače vede k jeho zkáze, a proto se musíme snažit o chlazení nebo aspoň o řádné odvádění tepla. Je proto pochopitelné, že usměrňovač nebudeme umisťovat v blízkosti jiných tepelných zdrojů a obecně pro něj volíme chladná a suchá místa.

Nyní si řekněme něco o selenovém usměrňovači, s nímž amatér přichází do styku velmi často. Selenový usměrňovač pro stejný výkon má menší rozměry i váhu. Vyrábí se tak, že na železný, měděný neb hliníkový plech, obvykle tvaru kotouče, se nanese respektive nataví selen s určitými přísadami, čímž vznikne tenká souvislá skelná vrstvička, která se ještě nechá vykristalisovat. Pak se na selen nastříká lehce tavitelná slitina, která tvoří stříbrný povlak. Na tento povlak přitiskujeme sběrnou elektrodu, obvykle mosaznou. Sběrná elektroda dává kladný pól, tedy opačně než u kuproxu.


Různé způsoby nanášení selenu, přidávání přísad k němu a celé zpracování jsou předměty mnoha patentů. Asi do roku 1932 nebyly selenové usměrňovače schopny delšího provozu a již po stu hodinách se projevovalo rychlé stárnutí zvětšením vnitřního odporu. Teprve mísením selenu s tellurem a ještě jinými prvky se dosahovalo postupného zlepšení, takže dnes průměrný selenový usměrňovač až asi za deset až dvanáct tisíc hodin klesne na padesát procent své původní hodnoty, nezničí-li se ovšem jinak do té doby. Zlepšovací snahy se ovšem nezastavily a tak vývoj selenového usměrňovače neustále pokračuje.

Seleny byly ideálními usměrňovači do válečných strojů, ponejvíce letadel a lodí, protože jsou malé a výkonné. Během druhé světové války pokročil jejich vývoj mílovými kroky. Pro měřicí účely, což nás v našem případě nejvíce zajímá, se selenové usměrňovače zvláště nehodí. Je to jednak jejich nestálý odpor a jednak to, že při nižších napětích, asi do 0,5 V, vlastně neusměrňují. Je to podmíněno jejich charakteristikou, která z počátku velmi pomalu stoupá. A právě citlivé měřicí přístroje, ke kterým usměrňovače připojujeme, mají obvykle jen několik desítek nebo set milivoltů na plnou výchylku. Charakteristiky selenového a kuproxového usměrňovače jsou pro názornost nakresleny na obr. 24. Udávají závislost proudu na příkládaném napětí na jedné desce usměrňovače.


Závěrem dlužno podotknout, že kuprox i ostatní suché usměrňovače mají v zásadě podobné vlastnosti, jen jednot-

livá data se liší. U kuproxu, který se nejčastěji užívá v měřicích přístrojích, neklesá při nízkých napětích příliš jeho proud, vnitřní odpor je menší; dovolené zatížení je sice menší, snese však mnohem větší provozní teplotu.

Pro měřicí přístroje na střídavý proud jsou nejvhodnější kuproxové usměrňovače Siemens. Vyznačují se charakteristickým tvarem – jeden takový usměrňovač vidíme na připojené fotografii. Každý typ je označen písmenem G (Gleichrichter), a zlomkem se čtyřmístným čitatelem a jednomístným jmenovatelem. První číslo jmenovatele udává tvar usměrňovače (1 = bakelitové pouzdro „šváb“; 2 nebo 3 = provedení s kruhovými destičkami, navlečenými na stahovací šroub). Další číslo vyznačuje průměr usměrňovacích destiček v mm u „švábů“, u sloupkových usměrňovačů tvar provedení chladicích žebër mezi usměrňovacími deskami. S průměrem destiček souvisí i maximální dovolený usměrňovaný proud: 3 mm pro 1 mA, 6 mm pro 5 mA, 8 mm pro 10 mA. Třetí číslicí je zachyceno zapojení destiček: 1 = jednocestný usměrňovač, 2 = dvoucestný usměrňovač v souměrném zapojení, 3 = jednocestný usměrňovač se středním vývodem mezi oběma polovinami, 4 = úplné zapojení můstkové (Graetzovo). Čtvrtá číslice znamená počet paralelních větví nebo úplných můstků v usměrňovači. Konečně číslice pod zlomkovou čarou udává počet usměrňovacích destiček v každé větvi usměrňovače. Na př. G 1641/1 je usměrňovač typ „šváb“ (1.../. ) s destičkami o průměru 6 mm (.6.../. ) v Graetzově můstkovém zapojení

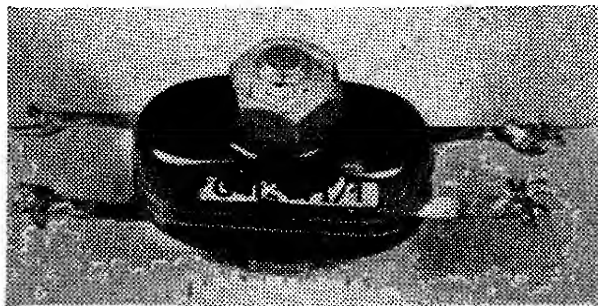

*Kuproxový usměrňovač Siemens, t. zv. „šváb“*

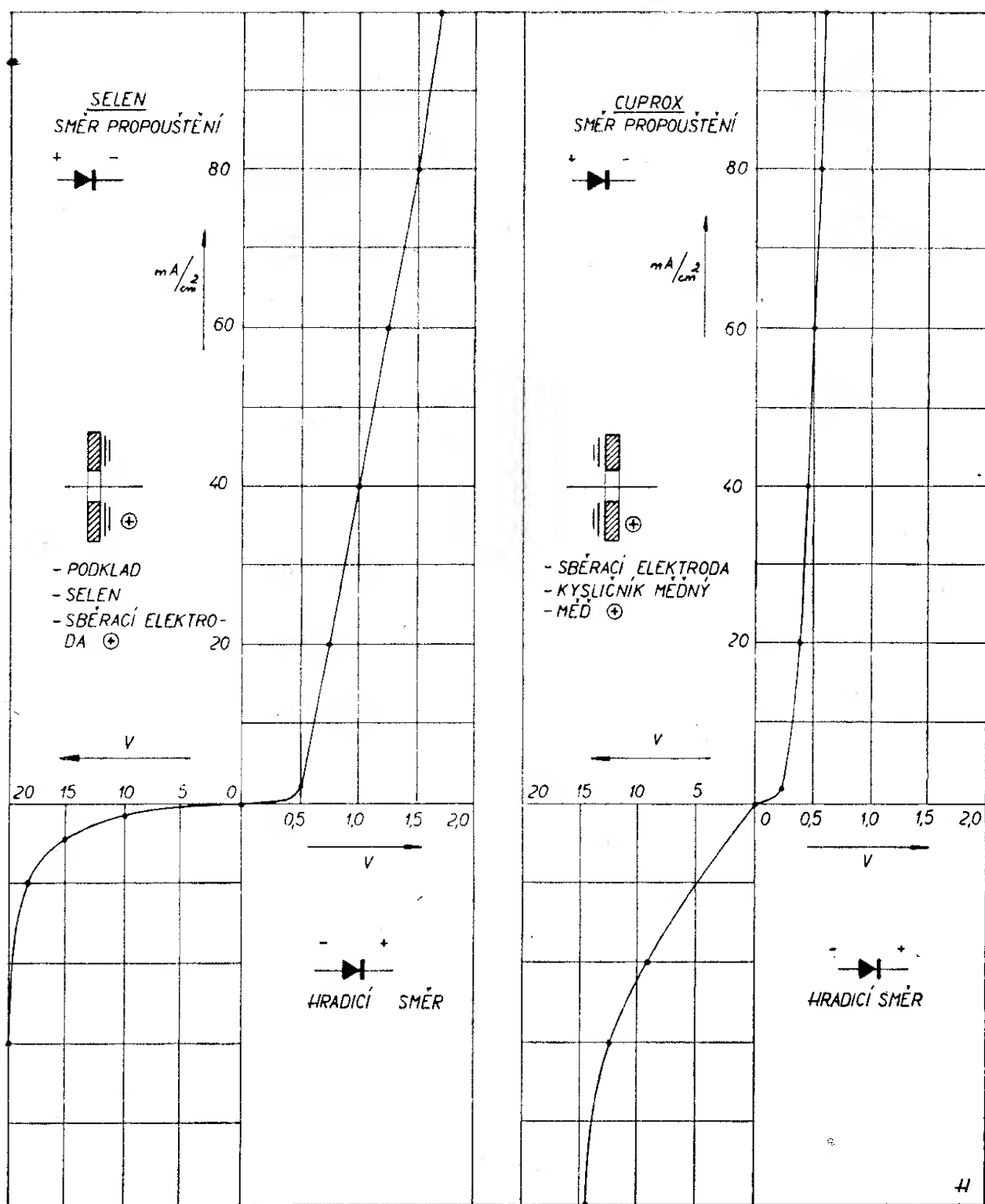


Obr. 24.

(. . 4./.), jediný můstek (. . . 1./.), v každé větvi 1 destička (. . . . /1).

Pro použití těchto usměrňovačů ve spojení s měřicím přístrojem má největší význam dovolené napětí, které lze vložit na střídavou stranu usměrňovače,

aby se jeho vlastnosti, pracovním formováním a výběrem vyhledávané, při chodu měřidla neměnily.

Lze vyslovit jednoduchou zásadu: u pŕlivných usměrňovačů nesmí střídavé napětí na destičce překročit hodnotu

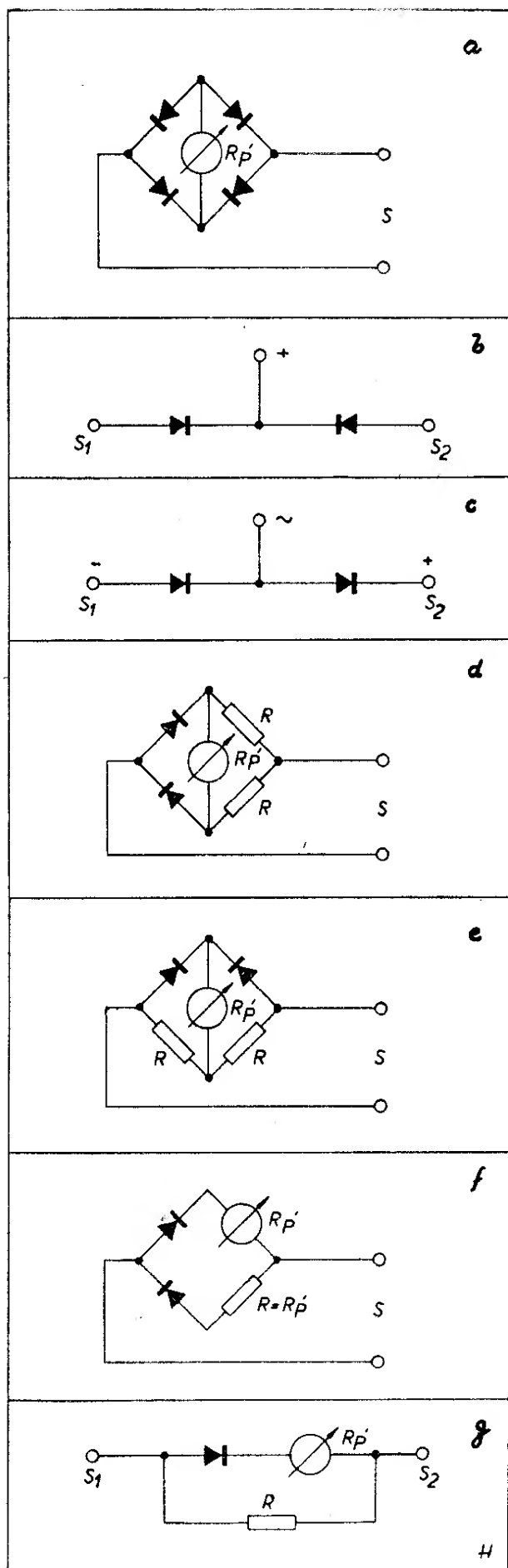

Obr. 25.

jednoho voltu, u můstkových hodnotu půl voltu pro každou destičku. Je-li napětí třikrát až pětkrát větší, usměrňovač se sice nezničí, ale nelze ho již použít jako dostatečně spolehlivého pro měřicí účely.

Dále je důležité upozornit na barevné označení vývodů usměrňovačů. Toto označení odpovídá normě ESČ. Tak červeně je označován vývod, který se má spojit s kladnou svorkou měřidla, modře znamenán vývod patří na zápornou svorku. Strídavá strana úplných můstků je označována fialovou a modrou barvou. U usměrňovačů s menším počtem usměrňovacích cest jedna nebo obě naposled jmenované barvy chybějí.

Na obr. 25. jsou nakreslena zapojení těchto usměrňovačů. Tak schema a) ukazuje nejběžnější zapojení s úplným Graetzovým můstkem – na př. výše zmíněný typ G 1641/1. Schema b) ukazuje usměrňovač jen dvoudestičkový, taktéž i schema c). Jsou to příkladně typy G 1321/1 a G 1331/1 pro usměrňovaný proud nejvýše 1 mA. Na obr. 25b je dvoucestný usměrňovač v souměrném zapojení, obr. 25 c představuje jednocestný usměrňovač se středním vývodem. Z obou těchto typů můžeme složit úplný Graetzův můstek, avšak při použití dvou typů G 1321/1 musíme opatrně jeden z obou usměrňovačů rozebrat povolením stahovacího šroubu a obrátit polaritu středního vývodu převrácením obou destiček. Též však je možné vytvořit můstkové zapojení i s jedním z těchto usměrňovačů, pouze nahrazením chybějících destiček vhodně volenými odpory. Tato zapojení vidíme na schematu d) a e) Tento způsob však vyžaduje dosti citlivé měřidlo o výchylce tak  $50 \div 100 \mu A$ . Je-li pak vlastní odpor měřidla  $R_p'$  a odpor doplňkových odporů má hodnotu  $R$  a předpokládáme-li, že odpor usměrňovače je v propustném směru nulový, kdežto v opačném směru nekonečný, pak výsledný odpor celé kombinace ( $R_s$ ) pro schema d) je:

$$R_s = (R + R_p') \parallel R = \frac{(R + R_p') \cdot R}{2R + R_p'}$$

a pro úpravu naznačenou na schématu *e*):

$$R_s = (R \parallel R_{p'}) + R$$

Z toho vyplývá, že není lhostejné, v kterých větvích se nalézají oba usměrňovače. Podle schématu *e*) dává zapojení při stejném  $R$  a  $R_{p'}$  výsledný odpor větší než podle schématu *d*) a je tedy výhodnější pro měření napětí, kdežto druhý případ lze doporučit spíše pro měření proudu.

V zapojení předposledním podle schématu *f*) vidíme, že je jednodušší. Je zde však využito jen jedné půlvlny střídavého proudu a proto i citlivost též jen poloviční.  $R_v$  je zde rovno  $R_{p'}$ . Poslední schema *g*) znázorňuje jednoduší usměrňovač s jednou destičkou. Za výše uvedených předpokladů platí:

$$R_s = [(R \parallel R_{p'}) + R] : 2$$


Odpor  $R$  nelze vynechat (představuje stejně příčný člen opravného obvodu), poněvadž jinak by nebyl proudový obvod v hradicím směru uzavřen a usměrňovači by hrozilo proražení přepětím. Toto zapojení, ačkoliv je možné, je nejméně vhodné, neboť usměrněný proud obsahuje dosti značnou střídavou složku o kmitočtu rovném kmitočtu měřené hodnoty. Nedokonalost usměrnění se pak téměř vždy projevuje chvěním systému miliampérmetru a možností poškození hrotů, shoduje-li se měřený kmitočet s celistvým násobkem vlastního kmitočtu systému. Škodlivé chvění se obvykle vyskytuje až do kmitočtu 500 Hz.

### Měřidla pro střídavý proud

Na obr. 26. je znázorněno zapojení měřidla s usměrňovačem, pod ním je vyobrazeno náhradní schema (26b) dotykového usměrňovače. Odpor  $R_s$  představuje odpor vrstvy polovodiče, jehož velikost závisí na teplotě, nikoliv však na směru procházejícího proudu. Odpor usměrňující vrstvy je vyjádřen označením  $R_U$ , který též závisí na teplotě a navíc ještě na směru procházejícího proudu. Písmenem  $C$  značíme kapacitu usměrňovače, která je tvořena usměrňovací vrstvou dotykového usměrňovače.

Její kapacitu uvažujeme hodnotou 30 000 pF na jeden  $\text{cm}^2$  plochy kuprového usměrňovače. Důležité je též upozornit na to, že odpor  $R_v$  klesá s teplotou a podle některých autorů činí tento pokles až 6 % na stupeň Celsia.


Vraťme se však k vyobrazení 26a. Na svorky  $S_1$  a  $S_2$  přivádíme z tvrdého zdroje proměnné napětí  $U_i$ , které necháme procházet usměrňovačem a měříme je měřidlem  $M$ . Při zkratovaném předřádném odporu  $R_s$  a odpojeném bočníku  $R_{p'}$  dostaneme určitý průběh napětí, který se bude vyznačovat tím, že bude velmi nerovnoměrný a k počátku stupnice velmi stlačen. Zařadíme-li nyní odpor  $R_s$  rozpojením vypínače  $V_1$ , musíme zvýšit napětí na vstupu a nyní nově obdržený průběh bude již vykazovat poněkud větší rovnoměrnost, t. j. nebude již tolik stlačen k počátku stupnice jako v předešlém případě. V posledním případě, kdy zvětšíme spotřebu přístroje připojením bočníku  $R_{p'}$  spojením vypínače  $V_2$ , t. j. zatížíme více usměrňovač (pochopitelně opět jsme nuceni zvýšit vstupní napětí – což se rovná zvětšení vstupního rozsahu), pak průběh stupnice bude již v poslední třetině rovnoměrný a nebude vykazovat nepřehledné zhuštění na počátku rozsahu. Příčina tohoto příznivého výsledku je následu-

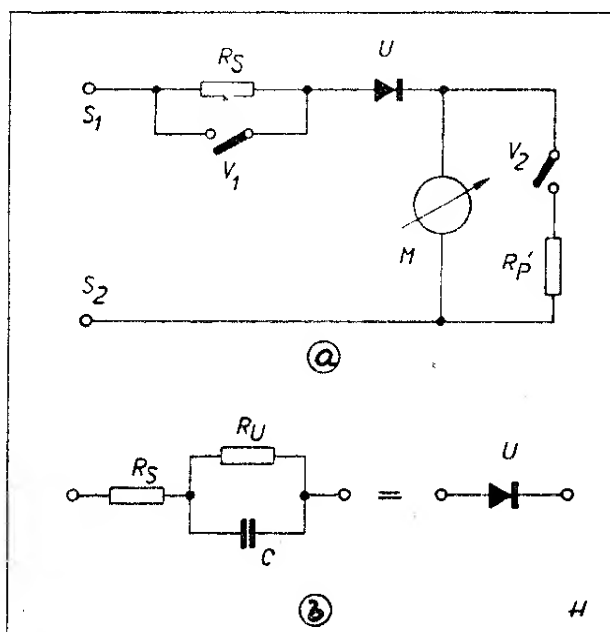

Obr. 26.

jící: Víme, že v obvodu máme dvojí odpor:  $R_s$  a  $R_u$ .  $R_u$  však není stálý jako běžné odpory, t. j. úbytek na něm není lineární funkcí proudu, ale mění se podle velikosti procházejícího proudu. Průběh odporu  $R_u$  v závislosti na polaritě a velikosti přiloženého napětí vidíme na obr. 27. Tato nelineárnost je pak příčinou nelineárního průběhu stupnice. Vložíme-li však do obvodu lineární člen (jako je odpor  $R_s$ ), tu na průběh stupnice převládá vliv toho členu, který je větší. Dosáhneme tedy tím rovnoměrnější stupnice, čím větší bude hodnota  $R_s$  proti  $R_u$ ; to však má za následek, že se zvětšuje základní rozsah\*). Získáváme tedy u přístrojů s usměrňovači stupnici blízkou rovnoměrnému průběhu tím, že zvětšíme seriový odpor obvodu tak, aby základní nerovnoměrný rozsah přístroje

\*) Předřadný odpor  $R_s$  značíme stejně jako odpor vrstvy polovodiče, neboť vzhledem k tomu, že jsou oba zapojeny v serii, uvažujeme je při výpočtu jednou hodnotou — viz dále.

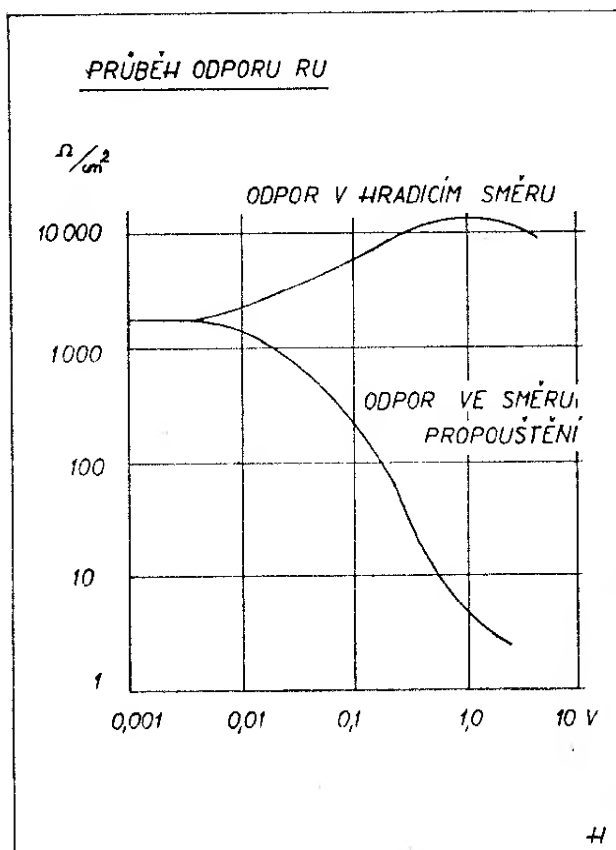

Obr. 27.


byl zanedbatelnou částí nového rozsahu. Znamená to tedy, aby první rozsah byl přibližně desetkrát větší než nejmenší základní rozsah — který však závisí na druhu usměrňovače.

Z požadavku rovnoměrnosti stupnice pak dále vyplývá, že pro měřidla na střídavý proud je nejlepší používat mikroampérmetru s malou výchylkou ve voltech  $U_m$ , velkého usměrňovače a značného předřadného odporu. Toto pravidlo je odvozeno z grafického znázornění charakteristiky usměrňovače včetně předřadného odporu. Citlivého mikroampérmetru používáme dále proto, abychom dostali dostatečně vysoký odpor na volt ( $R_v$ ), který není v tomto případě dán podle vztahu  $1: I_m$ , ale je několikrát menší — zpravidla třikrát. Toto zvětšování spotřeby provádíme záměrně, abychom dosáhli společné stupnice pro více rozsahů (viz dále).

S použitím velkého usměrňovače však dostáváme velkou kapacitu, která není žádaná a která se uplatňuje tím více, čím větší je  $R_s$ . Tato kapacita představuje paralelní člen k odporu  $R_u$ , jak je též patrné z vyobrazení. Protože však každá kapacita má t. zv. jalový odpor  $X_c$ , který vyjádříme rovnicí:

$$X_c = 10^{12} / 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C, \quad [\Omega, \text{pF}, \text{Hz}] \quad (18)$$

bude se tento odpor měnit s napětím o různém kmitočtu. (Tak na příklad pro  $C = 3000 \text{ pF}$  při kmitočtu  $100 \text{ Hz}$  bude  $X_c$  rovno  $530\,000 \Omega$ , při kmitočtu  $10\,000 \text{ Hz}$  bude  $X_c$  rovno  $5300 \Omega$ ).

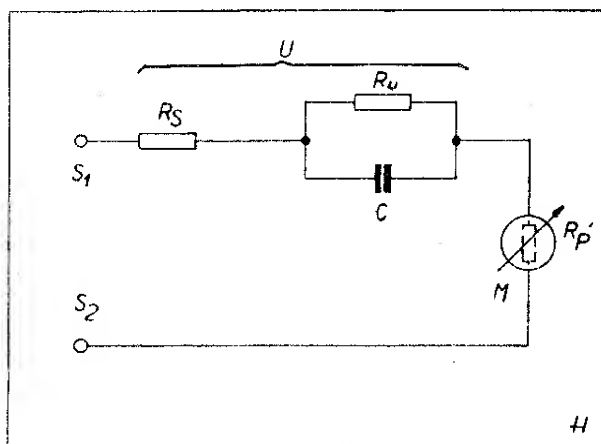

Obr. 28.

Z toho vyplývá, že pro kmitočty, při nichž je jalový odpor  $X_c$  rovný neb o něco menší než odpor usměrňovače  $R_u$  a při tom  $R_s + R_{p'}$  značně větší než  $R_u$ , pak projde proud též kapacitou a dále neusměrněný přístrojem, aniž by však jej přístroj zaznamenal. To však neznamená, že bychom tento jalový proud mohli zanedbat, neboť o něj, právě proto, že je neusměrněný, se zmenší výchylka přístroje. Z toho je vidět, že s rostoucí kapacitou přibývá na kmitočtové závislosti, což je pro nás okolností nežádoucí.

Podle obr. 28, kde máme nakresleno náhradní schema usměrňovače včetně měřicího přístroje, můžeme vyslovit následující předpoklady. Odpor usměrňovače  $R_u$  si můžeme myslet paralelně k  $R_s + R_{p'}$  a pak tento kombinovaný odpor má následující vlastnosti. Je-li  $X_c$  velký proti  $(R_s + R_{p'}) \parallel R_u$ , je výstupní napětí skoro rovné napětí vstupnímu; rovnají-li se však obě hodnoty sobě navzájem, je výstupní napětí rovné  $\sqrt{2}/2 \times \text{napětí vstupní}$ . Roste-li však kmitočet ještě dále, takže jalový odpor klesá pod hodnotu  $(R_s + R_{p'}) \parallel R_u$  klesá též výstupní napětí, a to nepřímo úměrně se stoupajícím kmitočtem. Blíží-li se hodnota jalového odporu  $X_c$  v určitém případě  $R_u$  ( $R_u$  též není konstantní – viz graf průběhu odporu  $R_u$  v závislosti na polaritě a velikosti přiloženého napětí na usměrňovači), a vliv kapacity nabývá vrchu, tu musíme volbou menšího  $R_s$  dosáhnout též zmenšení výsledné hodnoty kombinovaného odporu  $(R_s + R_{p'}) \parallel R_u$ . Tím odsuneme vliv kapacity do snesitelných mezí. Kdybychom tak neučinili, pak by výchylka měřidla při stejném napětí (ale při různém kmitočtu) klesala od mezního kmitočtu. Graetzovo můstkové zapojení, kterého se poměrně nejčastěji používá, vede ke zdvojnásobení odporu  $R_u$  a ke zkomplikovaným poměrům kapacitním, takže je dosti důležité zjistit mezní kmitočet, při kterém výchylka měřidla má chybu nejvýše 1,5 %. Zpravidla žádáme od měřicího přístroje, aby vyhověl až do kmitočtu 10 000 Hz – tedy v oblasti tónových kmitočtů.


Jak z výše uvedeného vyplývá, setká-

váme se při návrhu měřicího přístroje u jednotlivých členů s protichůdnými požadavky. Tak třeba, chceme-li dosáhnout rovnoměrné stupnice, máme mimo jiné zvětšit  $R_s$ , na druhé straně však jej nemůžeme zvětšovat libovolně, protože jednak roste základní rozsah, jednak roste vlivem kapacity závislost na kmitočtu.

Též nesmíme zapomenout na teplotní závislost. Při oteplení klesá totiž výsledný odpor a výchylka přístroje stoupá. Proto též u továrních přístrojů je  $R_s$  vyroben z materiálu s takovým teplotním koeficientem, že nežádáný vliv kompenzuje. (Stačí i z měděného drátu, navržený ovšem tak, aby měl podobně probíhající teplotní změny jako usměrňovač, které se však projeví opačným účinkem).

Jak dále seznáme, není návrh měřidla pro střídavý proud početně obtížný, za to však choulostivý, neboť nutno volit střední cestu mezi všemi požadavky na dobré měřidlo kladenými; je třeba uvážit též pro jaký účel, v jakém rozsahu či jak často bude používán a podle závěru vyplývajícího z těchto otázek pak daný přístroj konstruovat.

V předchozích odstavcích jsme si odvodili, že průběh stupnice je mimo jiné určen velikostí odporu  $R_s$ . Když tedy budeme chtít rozšířit rozsah měřidla

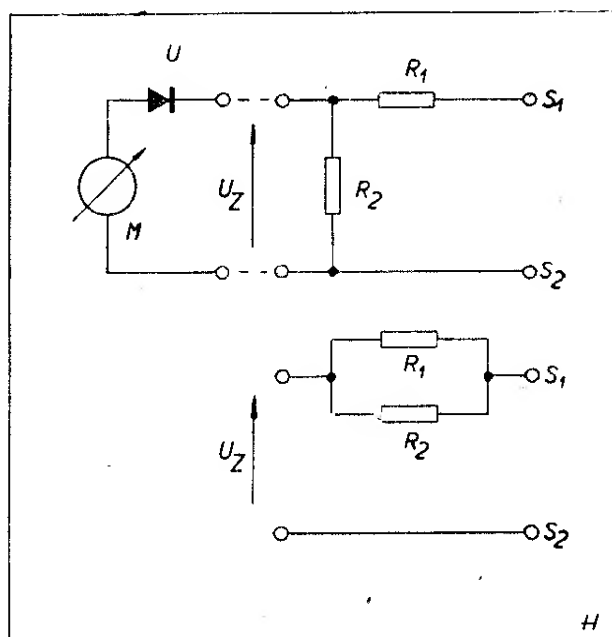

Obr. 29.



nahoru, pak zvětšením odporu  $R_s$  bychom sice dosáhli zvětšení rozsahu, ale průběh stupnice by nám v žádném případě nesouhlasil s průběhem stupnice předchozí. Protože žádáme, aby přístroj měl společnou stupnici pro více rozsahů; je třeba zajistit, aby hodnota odporu  $R_s$  byla stále stejná. (Výraz „společná stupnice“ znamená, že průběh stupnice je stejný pro všechny rozsahy, číselné označení odpovídá zpravidla nejnižšímu rozsahu společné stupnice a pro následující rozsahy vyšší dostáváme číselné hodnoty vynásobením koeficienty 10, 50, 100 a pod.).

Stálost odporu  $R_s$  zajišťujeme běžně dvěma způsoby. Na obr. 29. je schematicky naznačeno měřidlo s usměrňovačem a k němu připínatelnou dvojicí, složenou z předřadného odporu  $R_1$  a paralelního bočníku  $R_2$ . Vedle toho vidíme náhradní elektrické schema, podle něhož si představujeme  $R_1$  zapojen paralelně s  $R_2$ . Bude-li tedy hodnota  $R_1 \parallel R_2$  stále stejná a rovná navrženému  $R_s$ , pak pro každý rozsah vystačíme se společnou stupnicí. Hodnoty jednotlivých odporů pro požadovaný rozsah vypočteme z rovnic:


$$R_1 \parallel R_2 = R_s = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad [\Omega] \quad (19)$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot [U_i - R_1 \cdot I_m'] = U_m' \quad (20)$$

[ $\Omega$ , V, A]

kde  $U_m'$  je základní výchylka měřidla, zvýšená o ztráty v usměrňovači, či případně základní rozsah upravený na okrouhlé číslo. (V případě, že používáme selenového usměrňovače, je toto zvýšení dokonce nutné, má-li usměrňovač řádně pracovat, neboť je méně citlivý než kuprox. Kuprox totiž usměrňuje napětí již od 0,2 V výše. Zpravidla však upravujeme základní výchylku na 0,5 ÷ 1 V. Bližší ve statii usměrňovače).  $U_i$  je pak žádaný rozsah ve voltech.

Tento způsob zaručuje souhlas stupnice na všech rozsazích, přináší však určitou konstrukční složitost, neboť vyžaduje k přepínání dvojité přepínač a pro každý rozsah dvojici přesně nastavených odporů.

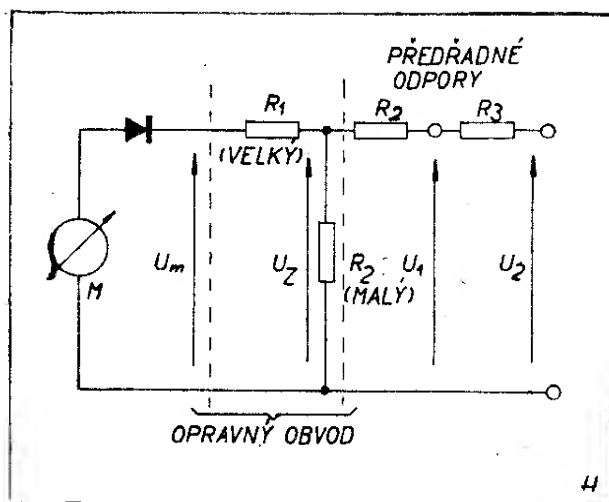

Obr. 30.

Druhý způsob, který je též běžně používán, připouští určitou nepřesnost mezi průběhem nejnižšího a nejvyššího rozsahu. Je znázorněn na obr. 30. Dvojice odporů  $R_1 + R_2$  představuje vlastní opravný obvod, zatím co odpor  $R_3$  a případné odpory další již jen upravují základní rozsah na jeho násobek ( $10 \times$ ,  $50 \times$ ,  $100 \times$  a pod.). Předpokládáme-li napětí měřeného zdroje dostatečně tvrdé, což znamená, že jeho vnitřní odpor bude nulový, pak je odpor  $R_s$  roven odporu  $R_1$ , neboť  $R_2$  je nulovým odporem zdroje zkratován při měření na nejnižším rozsahu. Připojíme-li pak předřadný odpor  $R_3$  a případně další, pak hodnotu odporu  $R_s$  můžeme vyjádřit vztahem:

$$R_s = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3};$$

či případně

$$R_s = R_1 + R_2 \parallel (R_3 + R_4 + \dots).$$

Pro nejvyšší rozsah dosahuje součet hodnot předřadných odporů  $R_3 + R_4 + \dots$  hodnoty řádově velmi velké proti  $R_2$ , takže se při paralelním zapojení téměř neuplatní. Z toho tedy vyplývá, že v tomto případě se  $R_s$  pohybuje mezi dvěma hodnotami, a to při nejnižším rozsahu je  $R_s$  roven  $R_1$ , při rozsahu nejvyšším je pak  $R_s$  roven součtu hodnot  $R_1$  a  $R_2$ . Projevuje se tedy odpor  $R_2$  jako přírůstek hodnoty  $R_s$ . Navrhne-li však  $R_1$  pokud možno co největší a naopak hodnotu  $R_2$  omezíme na minimum,

pak rozdíl bude malý a tím i změna průběhu stupnice. Je-li  $R_{s\min} = R_1$  a  $R_{s\max} = R_1 + R_2$ , pak  $R_s$  bude roven aritmetickému průměru. Můžeme tedy psát:

$$R_s = (R_{s\min} + R_{s\max}) : 2 = R_1 + R_2/2 \quad (21)$$

a přírůstek hodnoty  $R_s$

$$\Delta R_s = \pm R_2/2$$

Hodnoty  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_u$ ,  $R_s$ ,  $\Delta R_s$  můžeme vyšetřit graficky z charakteristiky měřicího přístroje s usměrňovačem. Protože tuto charakteristiku ve většině případů neznáme a její zjišťování je dosti pracné, nemělo by smyslu si zde odvozovat tyto hodnoty obecně.

Pro vlastní výpočet si potřebujeme ještě ujasnit pojem poměrné chyby stupnice a poměrné změny odporu v obvodu usměrňovače. Poměrná chyba stupnice  $Pd$  je vyjádřena zlomkem, v jehož čitateli je chyba, kterou má přístroj při jedné stupnici pro všechny rozsahy, mění-li se výstupní odpor  $R_s$  o  $\Delta R_s$  a ve jmenovateli je  $Im$ . Poměrnou změnu odporu  $Pr$  v obvodu usměrňovače pak vyjadřujeme zlomkem, kde v čitateli je  $\Delta R_s$  a v jmenovateli součet  $R_u + R_s + \Delta R_s$ . Oba vztahy pak souvisí spolu podle rovnice:

$$Pr = Pd \cdot \frac{U_z}{c} \quad (22)$$

$\Delta R_s$  pak lze vyjádřit ve vztahu k  $Pr$  podle výrazu:

$$\Delta R_s = (R_u + R_s) \cdot \frac{Pr}{1 - Pr} \quad (23)$$

Nyní již můžeme přistoupit k vlastnímu návrhu a výpočtu opravného obvodu měřidla na střídavý proud.

Použijeme měřidla o základní výchylce 100  $\mu A$ ; 0,35 V a  $R_p = 3500 \Omega$  a chceme navrhnout voltmetr na střídavý proud o rozsazích: 6 V; 60 V; 300 V; a 600 V. Je tedy  $U_z = 6$  V a  $Im = 0,0001$  A. Pak ještě volíme činitel  $c$ , který udává odchylku charakteristiky usměrňovače od ideálního přímkového průběhu. Obvyklá hodnota činí 0,2 V. Vypočteme nejprve velikost odporů  $R_u$  a  $R_s$  podle rovnice:

$$R_u + R_s = \frac{U_z}{Im} [\Omega, V, A] \quad (24)$$

(kde  $Im'$  je zvětšený proud s ohledem na ztráty o 10 %), což po dosazení dává:

$$R_u + R_s = \frac{6}{0,00011} = 54\,550 \Omega.$$

Pak stanovíme velikost chyby  $Pd$ . Chceme, aby úchylka při společné stupnici nebyla větší než  $\pm 0,2$  %, t. j.  $Pd = 0,002$ . Z toho vyčíslíme  $Pr$ :

$$Pr = 0,002 \cdot 6,0/0,2 = 0,06$$

$\Delta R_s$  pak činí podle výše uvedené rovnice (23):

$$\Delta R_s = R_2/2 = 54\,550 \cdot 0,06/0,94 = 3485 \Omega.$$

Z toho  $R_2 = 6970 \Omega$  a  $R_1 = 54\,550 - 6970 = 47\,580 \Omega$ . Tím je opravný obvod zhruba určen a zbývá vypočítat již jen předřadné odpory.

Víme již, že odporem  $R_1$  protéká 0,11 mA. Zjistíme si ještě, jaký proud protéká odporem  $R_2$ . Podle rovnice:

$$Ir_2 = U_z/R_2$$

což dává po dosazení:

$$Ir_2 = 6,0/6970 = 0,000862 \text{ A}$$


$Im'$  a  $Ir_2$  dají výsledný proud  $Ik$ , t. j.  $0,00011 + 0,000862 = 0,000972$  A.

Známe-li tuto hodnotu, pak ještě zjistíme vnitřní odpor měřicího přístroje jako celku ze vztahu:  $R_v = 1/Ik = 1/0,000972 = 1030 \Omega$  na jeden volt. Velikosti jednotlivých předřadných odporů pak obdržíme dosazením do již dříve uvedeného vzorce:  $R_i = (U_n - U_{n-1}) \cdot R_v$ . Obdržíme tedy:


$$\begin{aligned} R_3 &= (60 - 6) \cdot 1030 = 55\,500 \Omega, \\ R_4 &= (300 - 60) \cdot 1030 = 247\,000 \Omega, \\ R_5 &= (600 - 300) \cdot 1030 = 309\,000 \Omega. \end{aligned}$$

Tak známe již všechny hodnoty odporů a tím je výpočet střídavého voltmetru u konce. Zapojení tohoto měřicího přístroje vidíme na obr. 31. Tím, že jsme volili základní rozsah poměrně velký, obdržíme stupnici, která bude společná pro všechny rozsahy, za to však nebudeme moci používat přístroje jako ampérmetru, neboť jeho základní rozsah je příliš velký a tak jednostranně vylučuje proudový rozsah.

Proud měříme totiž tak, že odpor  $R$  představuje pro nás sdružený bočník, na

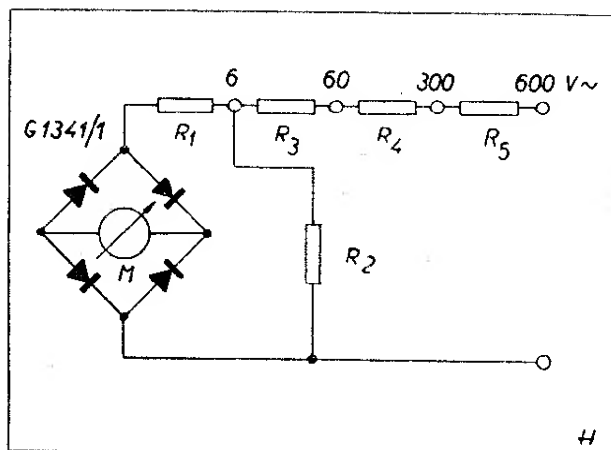

Obr. 31.

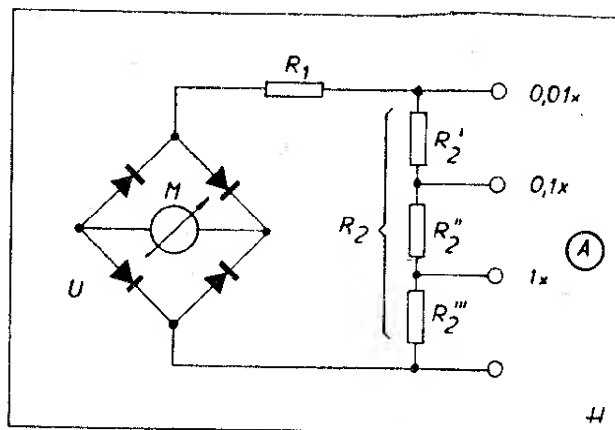

Obr. 32.

jehož odbočky (respektive jednotlivé odpory, na něž je rozdělen) přivádíme měřený proud (viz obr. 32). Je pochopitelné, že proud budeme vždy měřit na základním rozsahu, (asi 1,2 V), abychom měli spotřebu přístroje co nejmenší. Výpočet jednotlivých odboček provádíme podle rovnic (11) až (17).

### Praktické příklady universálních měřidel

Na dalších řádkách popíšeme provedení malého přenosného měřidla pro stejnosměrný a střídavý proud, doplněného ještě ohmmetrem, a jako poslední konstrukci uvedeme návrh měřidla, které splňuje taktéž tyto funkce, zapojením sice složitějšího, obsluhovaného však pouze jediným přepínačem.


Zapojení měřidla vidíme na obr. 33. Jak je patrné, jedná se o stejnosměrný ampérmetr a voltmetr, doplněný usměrňovačem pro měření střídavého napětí a naposledy ještě ohmmetrem. Přístroj je skutečně kapesní, o čemž svědčí jeho rozměry:  $130 \times 80 \times 35$  mm. Přepínání rozsahů provádíme připojováním šňůr do jednotlivých zdírek. Mimo tyto zdířky používáme v přístroji ještě dvou přepínačů  $P_1$  a  $P_2$ . Prvý nám obstarává přepnutí ze stejnosměrného rozsahu na střídavý, druhým přepínáme pro měření stejnosměrného napětí nebo proudu. Oba přepínače nejsou páčkové, ale nahrazují je vlastně přepínací zdířky (jacky). Přepínací zdířka „A“ je ještě doplněna dalšími kontakty, které získáme z výprojevního telefonářského relé.

Zdířka „A“, představující přepínač  $P_1$ ,


je v klidu sepnuta tak, že měřidlo je zapojeno přímo bez usměrňovače pro měření stejnosměrného proudu či napětí. Po zasunutí banánku přivodní šňůry odtlačí její mechanismus kontakty a připevňuje měřidlo přes usměrňovač, takže nyní můžeme měřit napětí střídavé. Zdírkou „B“ pak přepínáme pouze stejnosměrný rozsah a to pro měření proudu či napětí. Celý postup použití jednotlivých zdírek je dobře patrný ze schematu na obr. 33, kde jednotlivé zdířky jsou jasně označeny, pro který druh napětí či proudu jich použijeme. To se týká hlavně zdírek pro „nulové“ vodiče.

Vidíme tedy, že říkáme-li, že v přístroji používáme dvou přepínačů, je to trochu přehnané, neboť navenek nic neprozrazuje tyto součástky, které jsou vlastně jen přepínacími zdírkami. Jednu tuto zdířku máme schematicky znázorněnu na obr. 33 dole. Z uvedeného je jasně patrný mechanismus přepínání. Zasunutím kolíku banánku je odtlačován malý pohyblivý kužel, který nese na své vnější rozšířené části odisolovaný třmen. Po zasunutí banánku změní se tedy poloha třmenu a tím i tedy poloha jím unášených středních per, která jsou takto sepnuta do nové polohy.

Na dalším obrázku č. 34 vidíme rozměry malé skřínky, do které byl celý přístroj vestavěn. Máme zde vyznačeny hlavní rozměry a velikosti a polohy hlavních otvorů. Skříňka je vyrobena ze čtyřmilimetrové překližky, která je v rozích pro větší pevnost pečlivě zazubena a zaklížena. Výroba samotné skřínky není zvláště pracná, vyžaduje

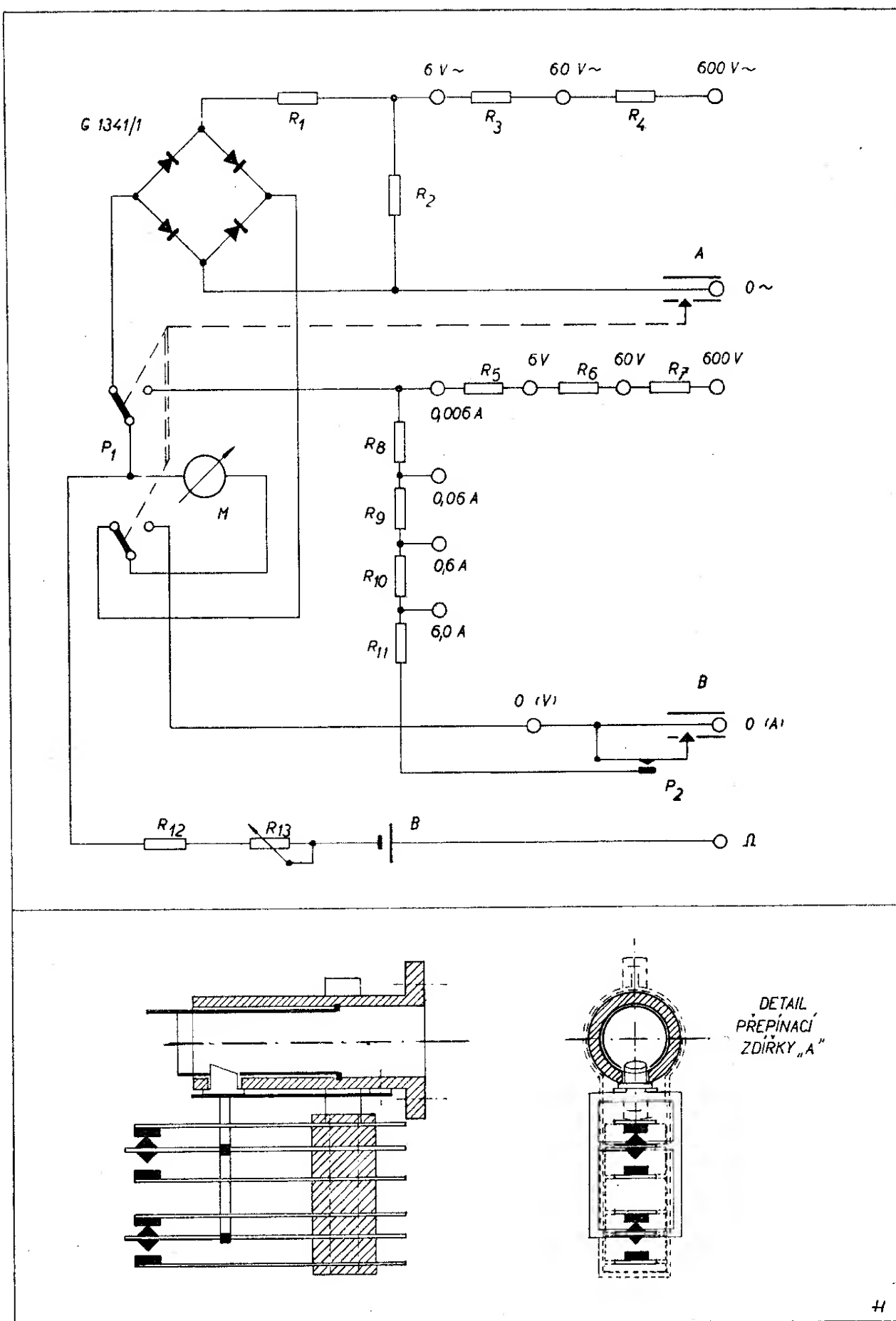

Obr. 33.

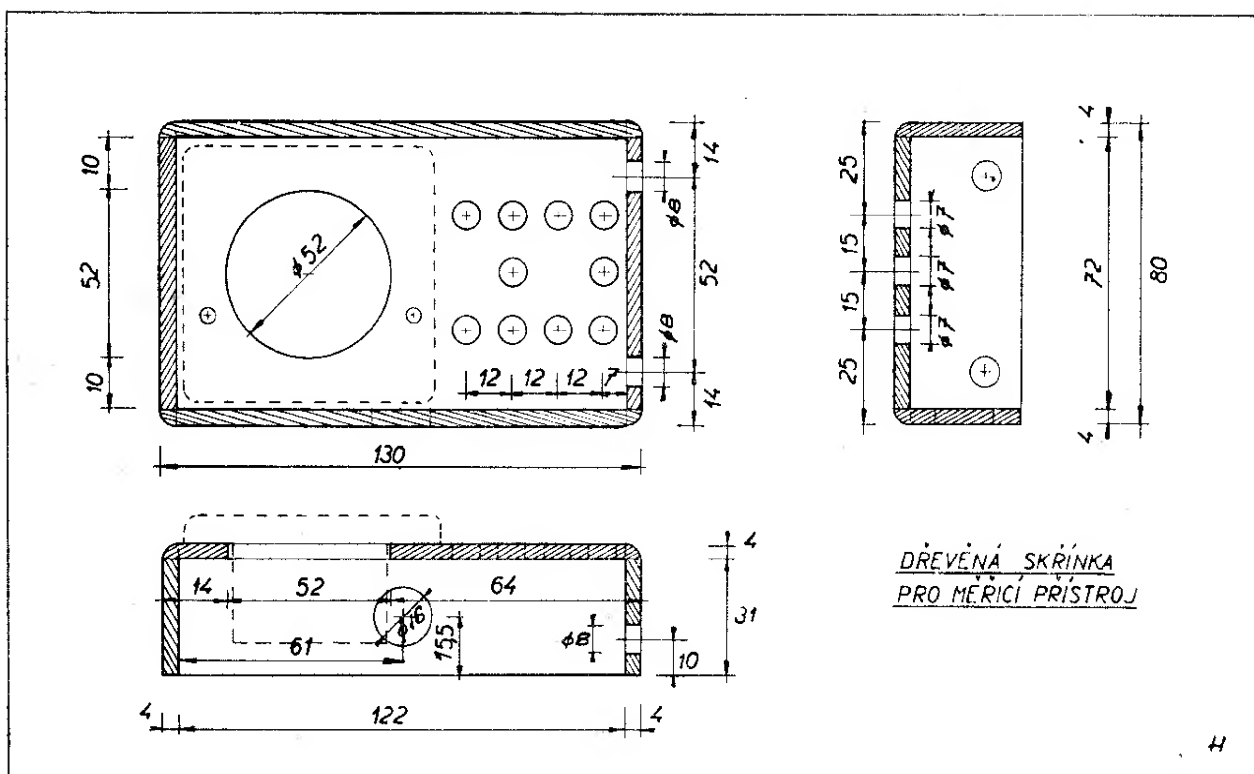


Obr. 34.

jen trochu trpělivosti při vyřezávání zubů a jejich vzájemném přizpůsobení. Po zaklížení napustíme ji horkým fermezovým lakem a zbrousíme skelným papírem. Po vyvrtání všech děr vyzkoušíme, zda všechny součásti jdou lehce v hotové skřínce umístit a pak, ještě před elektrickou montáží, dáme celou skříнку nastříkat lakem, nejlépe krystalovým. Tím se postaráme o líbivý vzhled našeho výrobku.

Na II. str. obálky máme vykresleno ve větším měřítku schematické rozmístění součástí. V pravé polovině skřínky nahoře a dole jsou umístěny přepínací zdířky „A“ a „B“, mezi nimi je pak umístěno zbývajících deset obyčejných zdířek. Vedle měřidla připevníme usměrňovač jedním šroubkem, jehož kuželovou hlavici zapustíme do povrchu skřínky. Měřidlo samo je připevněno dvěma šroubky M3. Jejich otvory nejsou na obr. č. 34. vykótovány, neboť se pravděpodobně budou lišit podle toho, jakého měřicího přístroje užijeme. V našem případě jsme použili standardního měřidla o základní výchylce  $100 \mu A$ , které vidíme na uvedené fotografii. Mě-

řidlo samo, tak jak se nám dostává do rukou, je pro naše účely příliš rozměrné, t. zn. v našem případě je příliš hluboké. Na otištěné fotografii vidíme, že celé měřidlo sestává ze čtyř částí: je to hlavně v první řadě měřicí systém se stupnicí, dále válcový bakelitový kryt se čtvercovou nosnou deskou, další částí je zasklené víčko se šroubem pro regulaci nuly a poslední částí je kulatý uzávěr. Jak jsme již uvedli, byl pro naše účely měřicí přístroj příliš hluboký. Válcová část bakelitového obalu je rozdělena ve dva oddíly, z nichž přední chrání měřicí systém proti prachu a druhý představuje prostor pro vestavění eventuálního bočníku či předřadného odporu. O tento prostor snížíme hloubku měřidla tím, že jej jednoduše odřízneme ostrou pilkou a celý spodek zabrousíme do roviny. Po této úpravě měřidlo zas sestavíme. Tímto zásahem získáme prostor o výšce 15 mm, který se nám znamenitě hodí, neboť do něj umístíme držák pro baterii. Držák vidíme na II. str. obálky. Na téže obrázku si též všimneme malého potenciometru  $R_{13}$ , jímž vyrovnáváme stárnutí baterie. Jeho osičku značně

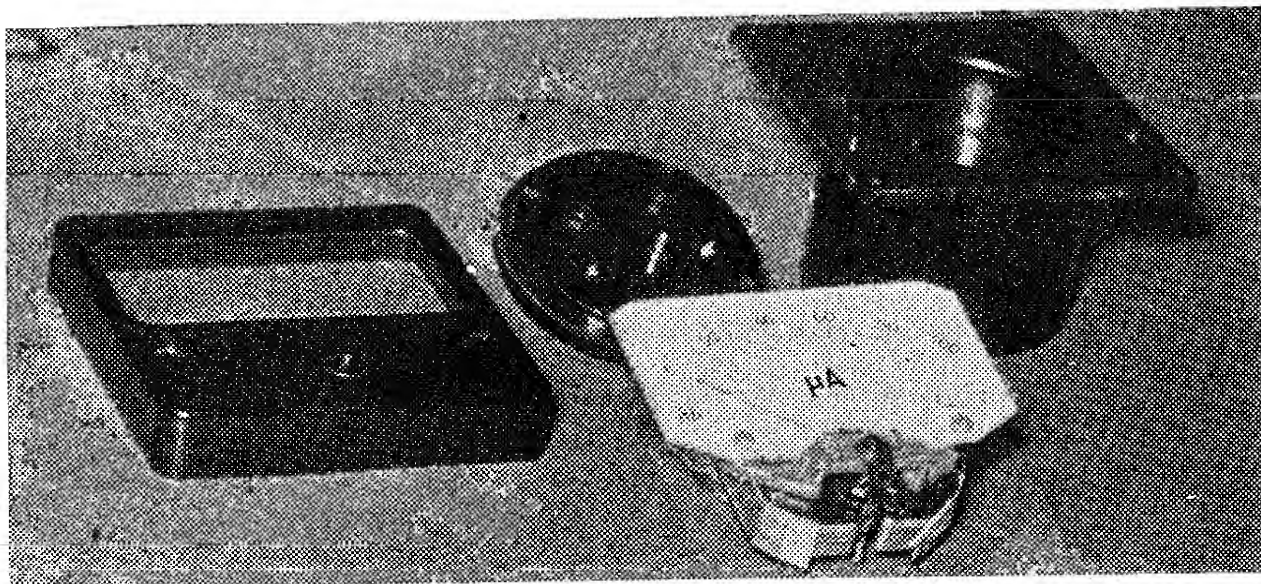


zkrátíme a nasadíme na ni malý hliníkový kotouč o průměru 16 mm, který opatříme takovým zářezem, jaký mívají šrouby. Tím dosáhneme toho, že z měřidla nám nevyčnívají žádné překážející výstupky. Hliníkový kotouč připevníme na osičku potenciometru pouhým naražením. Na schematu si též všimneme nezvyklého rozměru baterie. Není to totiž obvyklý 1,5 voltový článek, jakého se používá pro kulaté svítilny. Byl by totiž pro dané rozměry příliš veliký, a proto jsme použili miniaturního monočlánku, který svými rozměry pro naše účely velmi dobře vyhovuje.

Nyní k vlastnímu zapojení měřicího přístroje. Jako usměrňovače bylo použito typu G 1341/1, měřidlo pak má základní hodnotu  $100 \mu\text{A}$ ;  $0,35 \text{ V}$  a  $R_p'$  rovná se  $3500 \text{ ohmů}$ . Hodnoty použitých odporů jsou dále uvedeny v tabulce:

$R_1$	=	47 580 $\Omega$
$R_2$	=	6 970 $\Omega$
$R_3$	=	55 500 $\Omega$
$R_4$	=	555 000 $\Omega$
$R_5$	=	56 500 $\Omega$
$R_6$	=	540 000 $\Omega$
$R_7$	=	5 400 000 $\Omega$
$R_8$	=	630 $\Omega$
$R_9$	=	63 $\Omega$
$R_{10}$	=	6,3 $\Omega$
$R_{11}$	=	0,7 $\Omega$
$R_{12}$	=	8 500 $\Omega$
$R_{13}$	=	$1000 \div 3000 \text{ } \Omega$

Posledním popisovaným přístrojem je měřidlo, jehož schema vidíme na obr. 35. Tento přístroj je určen pro měření proudů a napětí jak stejnosměrných, tak i střídavých. Přepínáním jednotlivých rozsahů provádíme zde dvojitým robustním přepínačem, který má celkem čtrnáct poloh. Odpadá zde tedy poměrně zdoluhavější přepínání přívodních šňůr, neboť vstupní zdířky pro měření napětí a proudu jsou jenom dvě. Třetí zdířka pak slouží jen pro ohmmetr. Druhý třípólový přepínač s dvěma polohami slouží pro přepínání měření střídavých či stejnosměrných. Neobsluhujeme ho zvlášť, ale je přepínán hlavním přepínačem. Poloha přepínače  $1 \div 7$  je pro měření střídavá, zbývající polohy  $7 \div 14$  pro měření stejnosměrná. Míjí-li tedy hlavní přepínač polohu 7 a přichází do polohy 8, tu přepne druhý přepínač z polohy I do polohy II. V opačném směru točení probíhá přepínání pochopitelně též opačně. Vlastní mechanické spojení obou přepínačů je velmi jednoduché. Z osy hlavního přepínače vybíhá malý kousek páskového železa, takže celek připomíná svým tvarem obyčejný klíč. Tento výběžek zapadá v sedmé (neb osmé) poloze do rozšířené páčky druhého přepínače. Tato páčka má totiž tvar písmene V a tudíž opře-li se při přepínání o její jednu vnitřní stranu klíčovitý výběžek, tu se téměř současně přepne i druhý přepínač. Je jasné, že otáčení hlavního přepínače nemůže probíhat stále stejným směrem, ale že pře-

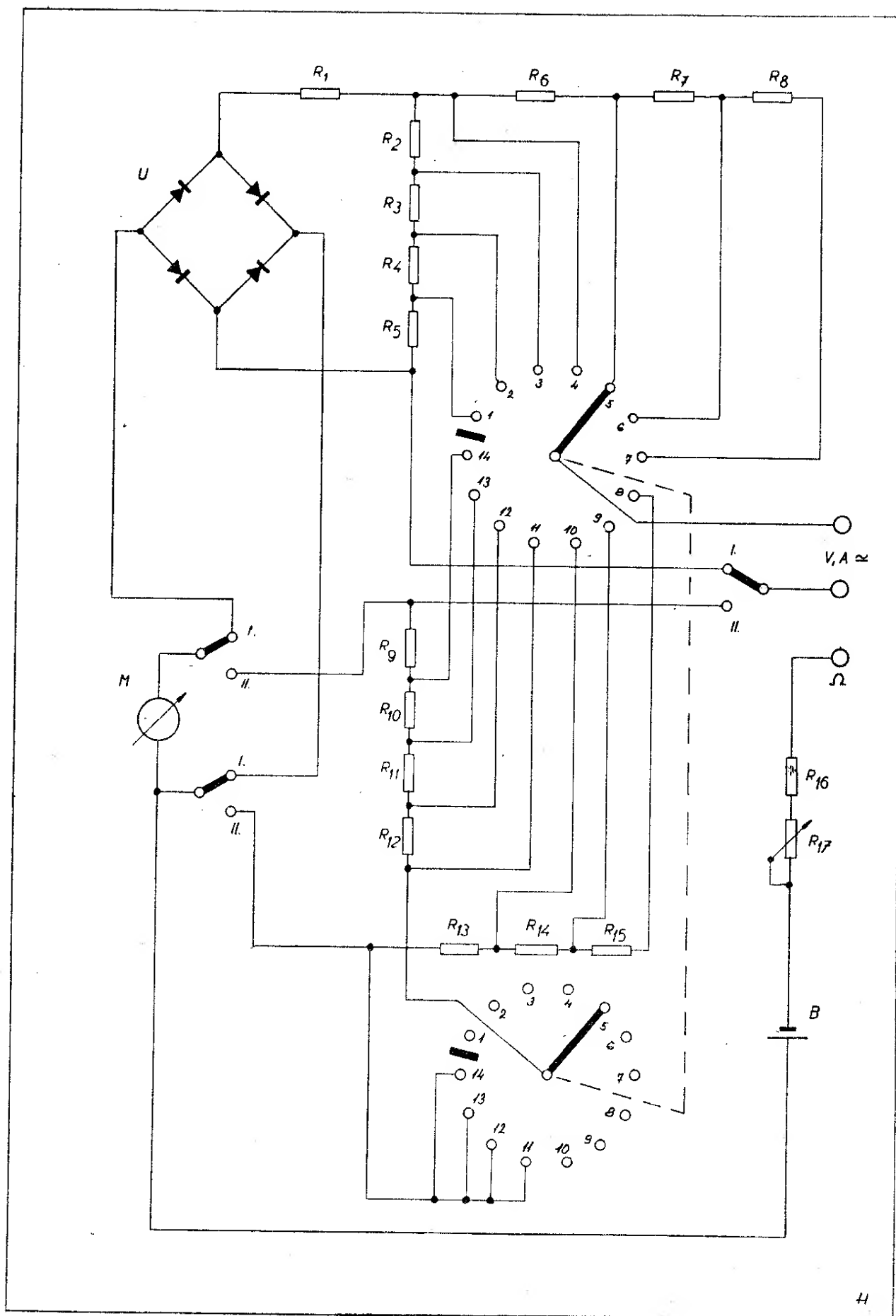

Obr. 35.



pínač se musí zase vracet obráceným směrem, má-li dojít ke zpětnému přepnutí druhého přepínače. Aby bylo omezeno otáčení hlavního přepínače stále jedním směrem a tím eventuální poruše mechanického zařízení, je mezi polohou I a I4 vsazena malá zarážka, která brání přetáčení. Hotový přepínač funguje zcela dobře, jen se musíme smířit s tím, že je poněkud objemnější. Tento objem přepínače je vskutku pro konstrukci poněkud nežádoucí, a proto byl přepínač v hotovém výrobku umístěn na boku skřínky a nikoliv na horní desce, jak tomu obvykle bývá. Stalo se tak proto, že rozměr přepínače ve směru jeho osy je příliš veliký a tak při obvyklém osazení bychom dostali skřínku měřidla příliš velikou a celkem nehezkých poměrů stran. Abychom však měli snadnou orientaci, na jakém rozsahu právě měříme, nese osa hlavního přepínače hliníkový bubínek, na jehož obvodu jsou naznačeny jednotlivé polohy. V horní desce skřínky měřidla je pak vyříznut čtvercový otvor, jímž vidíme obvod bubínku a na něm vyznačenou polohu měření.

A nyní k jednotlivým polohám přepínače. V následující tabulce máme znázorněno, pro jaký druh napětí či proudu a jaké velikosti slouží jednotlivé polohy.

Jak z uvedeného vyplývá, ohmy měříme jen v poloze 8 až 10. V poloze 11 až 14 bychom nedostali plnou výchylku vzhledem k připojení bočního  $R_9 \div R_{12}$ , bylo by však možno upravit též  $R_{18}$  a měřit tak odpory menších hodnot. Původní ohmická stupnice by však musela být násobena nějakým koeficientem, anebo bychom přístroj mohli doplnit ještě další stupnicí.

V přístroji jsme opět použili usměrňovače G 1341/1 a měřidla o základní výchylce  $100 \mu A$ . Používáme tohoto měřidla úmyslně, jak si jistě pozorný čtenář všiml, neboť toto měřidlo je k dostání na našem trhu a tak uvedené návody se dají aplikovat bez nějakých úprav či pracného přepočítávání jednotlivých odporů.

Poloha		Měření		
hlavního přepi- nače	druhého přepi- nače	stejno- směrné	střídavé	ohmické
1	I	—	0,6A	—
2	I	—	0,06 A	—
3	I	—	0,006 A	—
4	I	—	(0,00071 A) 1,2 V	—
5	I	—	6 V	—
6	I	—	60 V	—
7	I	—	600 V	—
8	II	600 V	—	$\Omega$
9	II	60 V	—	$\Omega$
10	II	6 V	—	$\Omega$
11	II	0,0006 A	—	—
12	II	0,006 A	—	—
13	II	0,06 A	—	—
14	II	0,6 A	—	—

Nakonec uvedeme ještě hodnoty použitých odporů:

$R_1 = 8\,900 \, \Omega$	$R_{10} = 6,3 \, \Omega$
$R_2 = 1\,760 \, \Omega$	$R_{11} = 63 \, \Omega$
$R_3 = 216 \, \Omega$	$R_{12} = 630 \, \Omega$
$R_4 = 21,6 \, \Omega$	$R_{13} = 56\,500 \, \Omega$
$R_5 = 2,4 \, \Omega$	$R_{14} = 540\,000 \, \Omega$
$R_6 = 6\,750 \, \Omega$	$R_{15} = 5\,400\,000 \, \Omega$
$R_7 = 76\,000 \, \Omega$	$R_{16} = 8\,500 \, \Omega$
$R_8 = 760\,000 \, \Omega$	$R_{17} = 300 \div 500 \, \Omega$
$R_9 = 0,7 \, \Omega$	(pro $B = 1,5 \, V$ )


Vnitřní odpor tohoto měřidla je při měření střídavých napětí 1410 ohmů na volt, při měření stejnosměrném 10 000 ohmů na volt. Ztráta při měření proudu činí 1,2 voltu na st rozsahu a na stejnosměrném 0,35 voltu. Pro střídavý rozsah 1,2 voltu máme zvlášť cejchovanou stupnici, pro další rozsahy platí již stupnice jedna, společná, s chybou asi 1,5 %. Cejchování provádíme na šedesátivoltovém rozsahu, takže odchylka bude při měření vyšším či nižším prakticky stejná, ale opačného znaménka. Pro stejnosměrné rozsahy pak máme již jen jednu společnou stupnici a poslední stupnice slouží k měření velikosti odporů v ohmech. Jako vzor nám může sloužit stupnice uvedená na obr. 36, která platí pro předchozí přístroj. Stupnici můžeme též podložit zrcadélkem, které nám usnadňuje správné čtení.

#### Výroba a úprava stupnic k měřicím přístrojům.

Při konstrukci měřicích přístrojů často použijeme měřidel, jejichž původní stupnice nebude vyhovovat pro naše účely, a to ať již svým dělením nebo

svou velikostí. Pak jsme nuceni zhotovit novou a uhlédnou stupnici.

K měřicímu přístroji připevníme provisorní stupnici, na níž označíme krajní dílky, zjistíme přesnou polohu středu ručky a nakreslíme část kružnice. Při tom též dbáme, aby střed výseku kružnice se přesně ztotožňoval se středem otáčení ukazatele. Pak provedeme cejchování přístroje, a to tak, že přepínáme měřidlo na jednotlivé rozsahy a zjišťujeme a označujeme si hlavní body. Označování provádíme ostrou tužkou. Máme-li již provisorní stupnici úplnou sejmem tuto z přístroje. Pak ji připevníme na rýsovací prkno, překryjeme dostatečně velikým kusem průsvitného papíru a promítáním jednotlivých dílků ze středu otáčením ručky nakreslíme novou stupnici několikrát větší. Tuto pak čistě vytáhneme černou, neředěnou tuší a dílky podle potřeby rozdělíme na menší, t. j. poloviny, pětiny či desetiny, při čemž dbáme zákonitosti průběhu (tak ku př. u ohmmetru dbáme, aby průběh střední části byl zhruba logaritmický). Popis provádíme stojatou šablonkou takové velikosti, aby jednotlivé číslice byly po zmenšení dobře či-

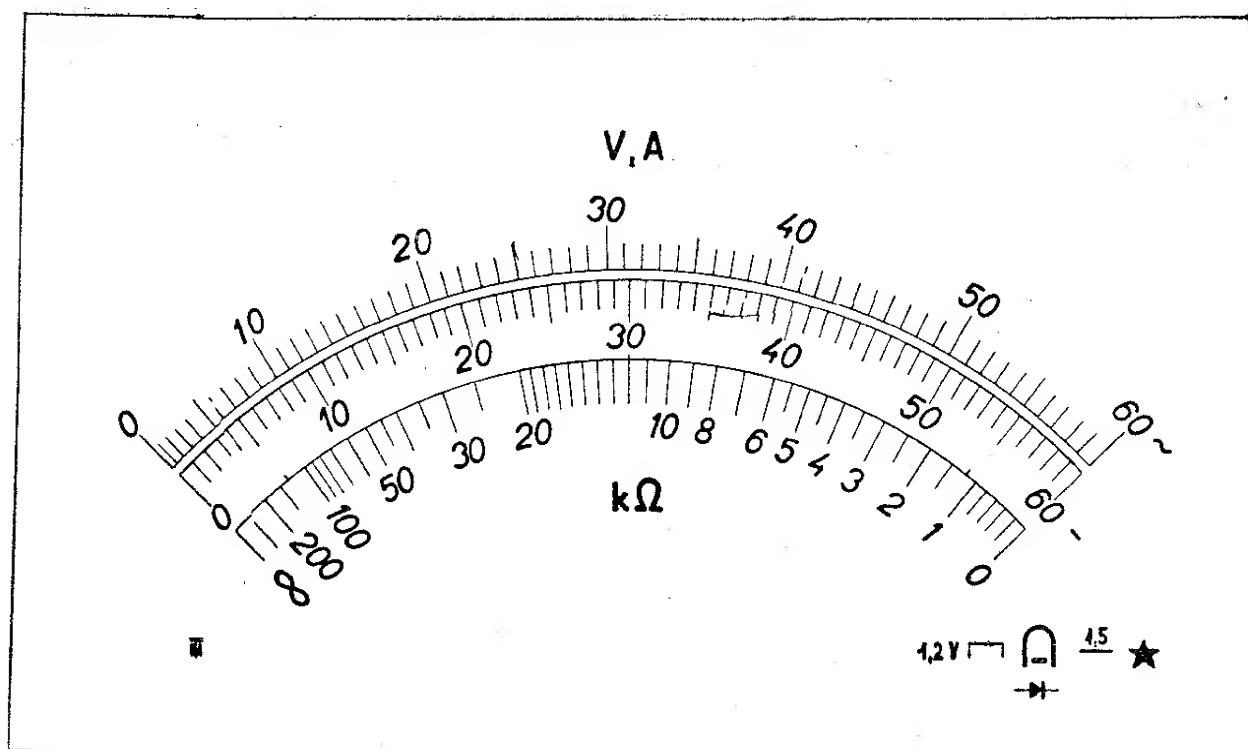

Obr. 36.

telné, t. zn., aby jejich výška činila alespoň 1,5 mm. Slabě označíme též středy upevňovacích šroubků, dále nakreslíme obrys stupnice a nakonec ještě označíme stupnici příslušnými značkami (viz str. IV). Tím jsme tedy s kreslířskou prací hotovi.

Hotový výkres nyní ofotografujeme a zmenšíme. Tímto způsobem totiž dostaneme velmi přesnou a úhlednou stupnici, jaké bychom přímým kreslením běžnými prostředky povětšinou nedosáhli.

Hotový výkres na pauzovacím papíře přichytíme lepicí páskou na vnitřní okno a proti němu umístíme deskový fotografický aparát. Též je možno (rýsujeme-li stupnici na kladívkový papír) stupnici připevnit na rovné prkno a tak ji ofotografovat, musíme však při tom dbát, aby byla řádně osvětlena vhodně umístěnými postranními reflektory. Při tom je důležité zajistit, aby celý výkres byl stejnoměrně osvětlen a aby objektiv aparátu nebyl zasažen eventuálními odrazy. Také je nutno zajistit, aby výkres se stupnicí byl rovnoměrně napnut a nebyl nikterak zvlněn. V místech zvlnění bychom totiž dostali neostrá, případně nečitelná místa.

Abychom dostali na matnici fotografického přístroje obrázek ve správné velikosti (pro tyto účely se totiž nejlépe hodí deskový přístroj), nakreslíme si na ni osový kříž s třemi průsečíky, určujícími skutečnou velikost stupnice. Jeden průsečík označuje střed stupnice, ostatní dva koncové výchylky na základní kruhové čáře. Pak zaostříme a seřídíme aparát tak, aby obrázek obrysu stupnice a výše uvedené body se ztotožňovaly s nakreslenými průsečíky. Tím též zajišťujeme kolmost optické osy aparátu k rovině výkresu a tudíž i neskreslený obrázek.

Do kasety aparátu není třeba vkládat desku, neboť vystačíme i s obyčejným kontaktním papírem, či případně použijeme zvláště tvrdého, aby obrázek byl kontrastní. Exposici si pochopitelně vyzkoušíme na několika prouzcích papíru. Zpravidla se pohybuje asi kolem 1 minuty, ale záleží na intenzitě osvětlení, velikosti stupnice a tím i na vzdálenosti od přístroje, na citlivosti papíru či desky

a pod. Ze získaného papírového negativu pak normálním kopírováním na stejný papír zhotovíme i žádaný pozitiv. Je samozřejmé, že příliš velká stupnice by se nám mnohdy na danou velikost desky nevešla. Tu pak se celá operace prodlouží o proces zmenšování, kde zvětšovacím přístrojem (kterým je možno i zmenšovat) si nařídíme žádanou velikost vyráběné stupnice. Použití fotografického papíru má tu výhodu proti kreslicímu, že je bělejší a hlavně že nezloutne, musíme jej však velmi dobře ustálit.

Příliš velké výkresy stupnic, u nichž bychom nemohli vyrovnat zvlnění papíru napnutím, fotografují se tak, že se položí na desku, a přikryjí větší skleněnou tabulí, která musí být pochopitelně čistá. Tuto tabuli pak osvětlíme větším množstvím matových žárovek, při čemž opět dbáme, aby rozptyl světla byl co nejrovnoměrnější. Ukázky takto vyrobených stupnic vidíme na obr. 36.

S výrobou stupnic či hlavně s výrobou větších stupnic, než byly původní, souvisí též otázka výroby ručkových ukazatelů. Jak bylo na začátku tohoto čísla poznamenáno, lze jednoduchý ukazatel vyrobit ze silonových vláken. Nepodařilo se však obstarat delší vlákna než 5 cm a tak nezbylo, než volit jiný způsob. Pokusil jsem se o výrobu hliníkového ukazatele protahováním. Tento způsob byl již svého času popsán v Radioamatéru, protože se však osvědčil, považujeme za nutné jej zde zopakovat.

Pásek vhodné folie odřízneme velmi přesně na př. holicí čepelkou podle ocelového pravítka na šíři, rovnou obvodu budoucího profilu trubky. Délku folie volíme asi o 10 % větší než bude délka hotové ručky. Tato folie se pak protahuje postupně menšími průvlaky, čímž se zaoblí, až získáme žádaný průměr. Protahovací průvlaky si vyvrtáme v odpadku plechu o síle asi 3 mm a jejich průměr vhodně odstupňujeme až na nejmenší míru, kterou budeme potřebovat. Hrany průvlaku srazíme širším vrtákem a potom ještě velmi jemně ručně vyhladíme. Toto sražení, přípravek s průvlaky a postup výroby z trubiček, to vše je patrné na dále připojeném vyobrazení.


Pásek, z něhož chceme dělat trubičku, na konci po délce přeložíme, aby zúžený konec prošel nejširším průvlakem, pak jej uchopíme do kleští a táhneme nepříliš velkou rychlostí. Přípravek s průvlakem upevňujeme ve svěráku nebo jej držíme v ruce, čímž získáme lepší cit pro tuto práci. Snažíme se táhnout rovnoměrně a hlavně kolmo na přípravek. Po prvním tahu je pásek částečně zformován, ale je ještě otevřen. Pak zmačkneme konec ještě více, po případě chceme-li vyrobit trubičku dosti silnou a je-li folie dostatečně široká, ještě jednou přeložíme a protahujeme menším průvlakem. Toto protahování opakujeme, až se dostaneme na žádaný průměr. Zahrocený konec, který jsme drželi v kleštích, odstříhneme, neboť jednak by byla trubička příliš dlouhá, a jednak tento konec je vždy trochu poškozen od zubatých čelistí kleští.

Tímto způsobem lze tedy vyrobit trubičky z folií nebo z tenkých plechů, a to ať již hliníkových, zinkových, měděných, mosazných a jiných. Prvé pokusy se vši pravděpodobností nedopadnou zvláště vzhledně, ale po krátké praxi se daří velmi dobře, ručky jsou rovné, pevné a velmi vzhledné.

Šev ve styku krajů je velmi nepatrný. Konec trubky upravíme na nožový tvar opatrným a jemným sklepáním kladívkem. Tento konec je rovný a v jednom směru je velmi citlivý na ohyb. Proto tuto operaci provádíme až nakonec, t. j. těsně před připevněním měřicího systému. Hraný nožové části ručky opatrně zbrousíme do roviny a horní hranu nožíku natřeme červeným lakem pro lepší viditelnost. Ručku pak připevníme k měřidlu na místo staré ručky zakápnutím rychleschnoucího acetono-

vého laku; ručku jsme předtím opatrně odstříhali. Po připevnění ručky pak ještě celý systém vyvážíme a tím je naše práce skončena.

Na obr. 37a vidíme řez otvorem průvlakem po navrtání a vyhlazení. Obr. 37b znázorňuje přípravek s průvlakem pro průměr trubičky 0,65 mm silné. Na obr. 37c je pak znázorněn postup přetváření proužku folie v kapilární trubičku a úprava konce vyráběné trubičky do průvlakem.

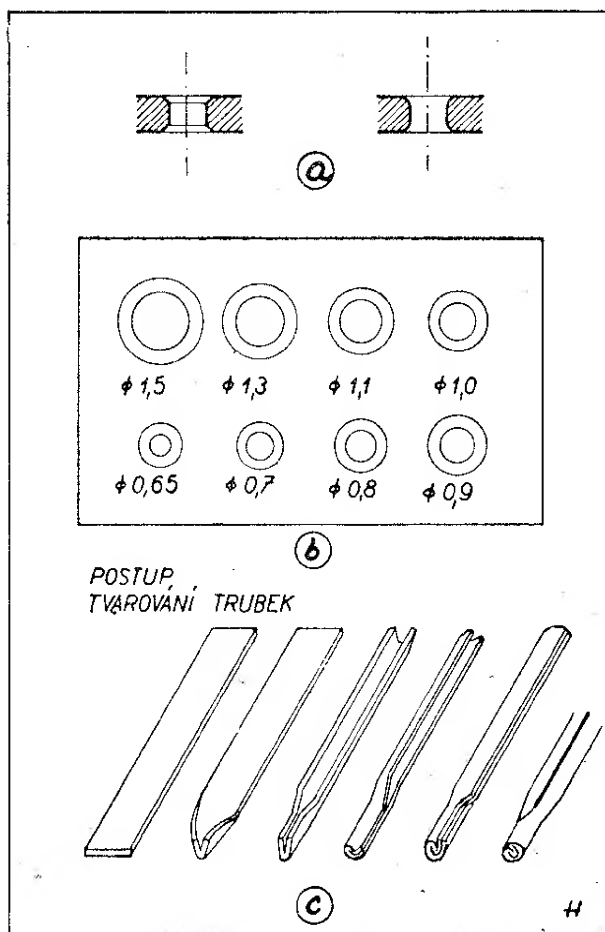


Obr. 37.

RADIOVÝ KONSTRUKTÉR SVAZARMU, návody a plánky Amatérského radia. Vydává Svaz pro spolupráci s armádou v NAŠEM VOJSKU, vydavatelství, n. p., Praha, redakce Praha I, Národní tř. 25 (Metro). Telefon 23-30-27. Řídí František SMOLÍK s redakčním kruhem (Josef ČERNÝ, Vladimír DANCÍK, Antonín HÁLEK, Ing. Miroslav HAVLÍČEK, Karel KRBEC, Arnošt LAVANTE, Ing. Jan NAVRÁTIL, Václav NEDVĚD, Ing. Oto PETRÁČEK, Josef POHANKA, laureát státní ceny, Antonín RAMBOUSEK, Josef SEDLÁČEK, mistr radioamatérského sportu a nositel odznaku „Za obětavou práci“, Josef STEHLÍK, mistr radioamatérského sportu, Aleš SOUKUP, Vladislav SVOBODA, laureát státní ceny, Jan ŠÍMA, mistr radioamatérského sportu, Zdeněk ŠKODA, Ladislav ZÝKA). Administrace NAŠE VOJSKO, n. p., distribuce, Praha II, Vladislavova 26, telefon 22-12-46, 23-76-46. Vychází měsíčně, ročně vyjde 10 čísel. Cena jednotlivého čísla 3,50 Kčs, předplatné na půl roku 17,50 Kčs. Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Objednávky přijímá každý poštovní úřad i doručovatel. Tiskne NAŠE VOJSKO, n. p., Praha. Otisk povolen jen s písemným svolením vydavatele. Příspěvky redakce vrací, jen byly-li vyžádány a byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou.

Za původnost a veškerá práva ručí autoři příspěvků. Toto číslo vyšlo 10. října 1956.

A-07464 - PNS 319.

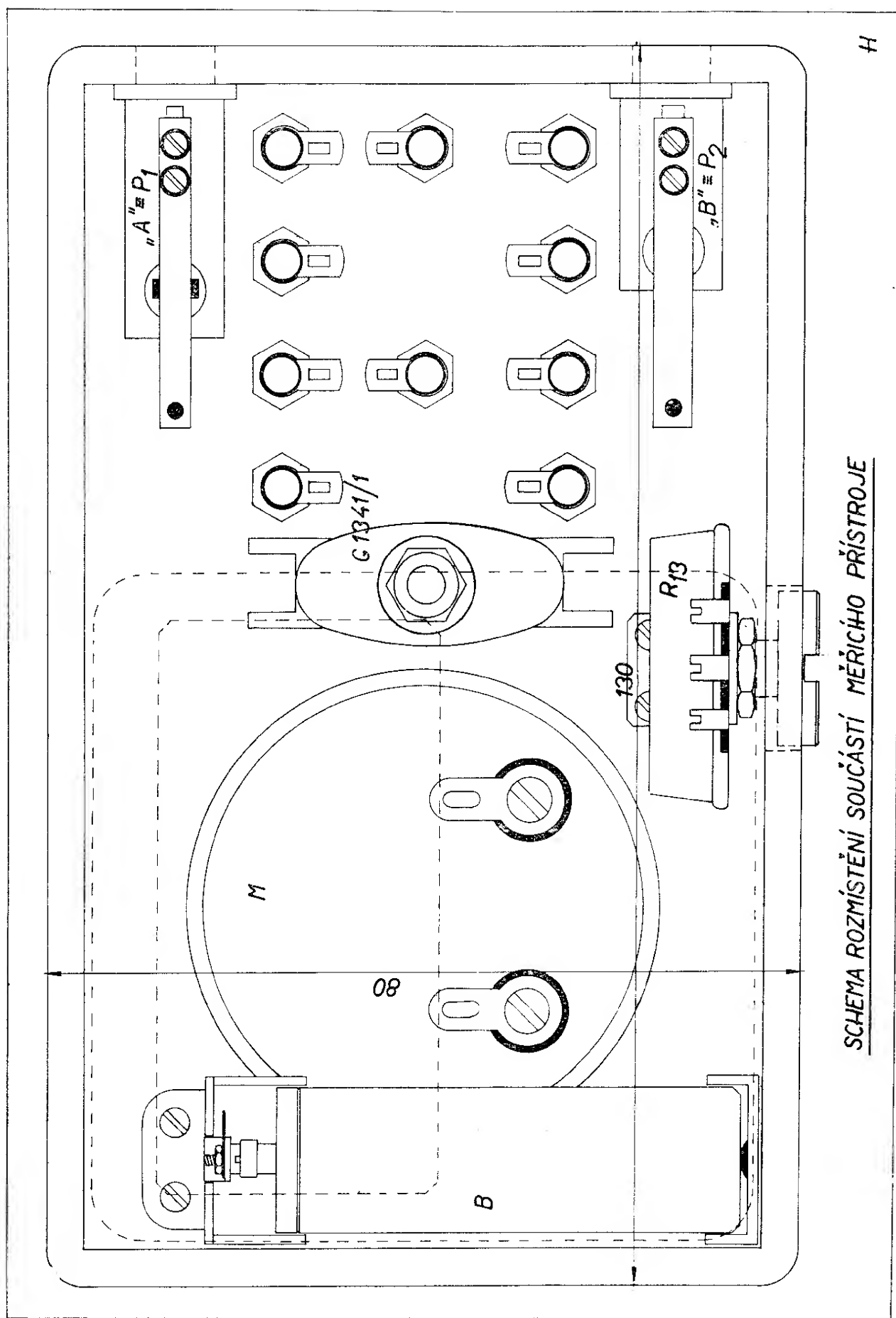

SCHEMA ROZMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ MĚŘICHO PŘÍSTROJE

## Značky na měřicích přístrojích.

Dostane-li se nám do rukou měřicí přístroj tovární výroby, vždy na stupnici najdeme určité značky, které máme nakreslené na připojeném obrázku. Jsou očíslovány pořadovými čísly 1 ÷ 32 a jejich význam je dále uveden. Tyto značky jednoznačně určují druh měřicího přístroje, po případě dávají poučení o použití. Charakterisují tedy typy měřicích přístrojů, a proto lze jen doporučit, abychom jimi označovali i domácí vyráběné stupnice.

1. přístroj s otočnou cívkou – soustava Deprèz d'Arsonval
2. soustava s otočnými cívkami zkříženými
3. přístroj elektromagnetický – plíškový
4. přístroj elektromagnetický dvojitý (poměrový)
5. přístroj indukční
6. přístroj indukční poměrový
7. přístroj elektrodynamický
8. přístroj elektrodynamický, stíněný
9. izolovaný thermoelektrický článek s přístrojem s otočnou cívkou
10. přístroj žárový
11. přístroj elektrodynamický se zkříženými cívkami
12. přístroj elektrodynamický se zkříženými cívkami, stíněný
13. přístroj elektrostatický
14. přístroj vibrační
15. thermoelektrický článek všeobecně
16. thermoelektrický článek s přístrojem s otočnou cívkou
17. izolovaný thermoelektrický článek
18. usměrňovací článek
19. značka pro stínění
20. usměrňovač s přístrojem s otočnou cívkou
21. značka pro stejnosměrný proud
22. značka pro střídavý proud
23. značka pro měřidlo universální na oba druhy proudu
24. třífázový měřicí přístroj s jedním měřicím systémem
25. třífázový měř. př. s dvěma měřicími systémy
26. třífázový měř. př. s třemi měřicími systémy
27. přístroj je určen pro používání ve svislé poloze
28. přístroj je určen pro používání v poloze vodorovné

29. přístroj je určen pro používání v poloze šikmé

30. šikmá poloha pro použití s údajem sklonu ve stupních

31. nastavení nuly

32. značka zkušebního napětí

Norma rozděluje elektrické měřicí přístroje co do přesnosti do tříd, označených hodnotou nejvyšší přípustné chyby v procentech. Tyto třídy jsou: 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; některá z těchto čísel bez dalšího označení nacházíme po straně na stupnici každého dobrého měřicího přístroje. Číslo však neznamená největší chybu, jakou přístroj smí mít, nýbrž toliko chybu působenou jediným vlivem (cejchování, teplota, kmitočet atd.), takže celková chyba může být i větší. Na př. chyba stupnice smí být při teplotě 20 °C právě tolik procent z plné hodnoty stupnice, kolik udává třída přístroje. Změna teploty o  $\pm 10\%$  smí způsobit tak velkou procentní odchylku údaje (nikoliv konečné hodnoty stupnice), kolik udává třída přístroje. Podobně změna kmitočtu o  $\pm 10\%$ , změna napětí u elektroměrů a pod. Cizí magnetické pole téhož druhu a kmitočtu jako měřená hodnota, nejnepříznivějšího směru a fáze, smí působit u přístrojů s otočnou cívkou  $\pm 1,5\%$ , u jiných nejvýš 3 % odchylky údaje.

Použití v jiné poloze, než udává značka na přístroji, smí při změně o  $\pm 5\%$  změnit údaj o tolik procent z konečné výchylny, kolik udává třída přístroje. Příslušná norma udává ještě další podrobnosti, avšak ty jako příliš speciální zde neuvádíme.

Poslední znak, pětícípá hvězdička červená nebo černá bez připsaného čísla znamená, že přístroj byl zkoušen napětím 500 voltů (t. j. systém přístroje proti kostře, resp. proti stínění, je-li skříňka přístroje z izolantu). Nacházíme-li vedle hvězdičky připsané číslo, znamená to, že byl tento zkoušen na vyšší napětí. Další stupně jsou: 2000 voltů pro přístroje do 650 V; 3000 V — 1000 V; 5000 V — 1500 V; 10 000 V — 3000 V; 20 000 V — 6000 V; 30 000 V — 10 000 V; 50 000 V — 15 000 V a  $2,2 \times$  (napětí provozní) + 20 000 V pro dané napětí provozní. Zkušební napětí tedy nám udávají čísla, nacházející se vedle hvězdičky a znamenají tisíce voltů — pro 2000 V je číslo 2 atd.

ZNAČKY NA MĚŘICÍCH PŘÍSTROJÍCH

1		5		9		13		17		21		25		29	
2		6		10		14		18		22		26		30	
3		7		11		15		19		23		27		31	
4		8		12		16		20		24		28		32	